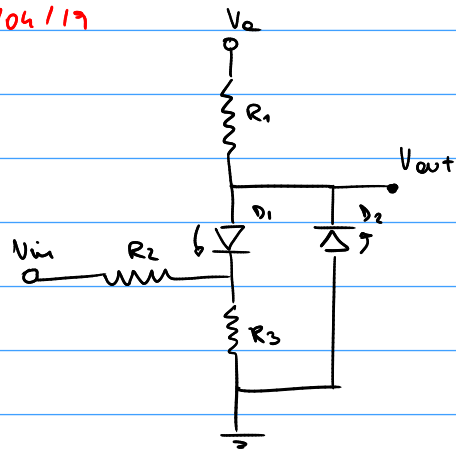


Diode 2017/04/17



D_1, D_2 ideali

$$V_a = 5V$$

$$R_1 = 4k\Omega$$

$$R_2 = R_3 = 2k\Omega$$

$$V_{in} \in [-12; 12]$$


Calcolare la caratteristica $V_{out}(V_{in}) = ?$

V_p off off



Valida per $V_{in} > 10V$

con $V_{out} = 5V$

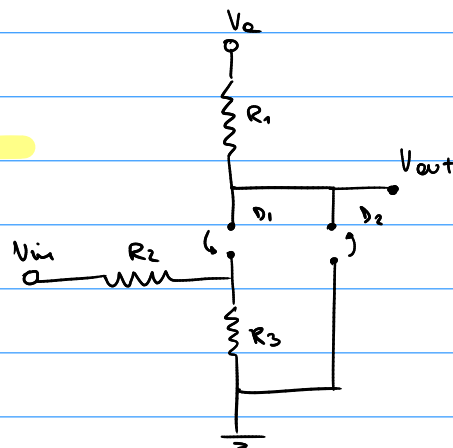

$$V_{out} = V_a$$

$$D_1: V_{out} - \frac{R_3}{R_1 + R_3} V_{in} < 0$$

$$V_{in} > \frac{R_1 + R_3}{R_3} V_a = 10V$$

$$D_2: 0 - V_{out} < 0$$


$$V_a > 0 \quad \checkmark$$

V_p on off



Valida per $V_{in} \in [-10; 10]$
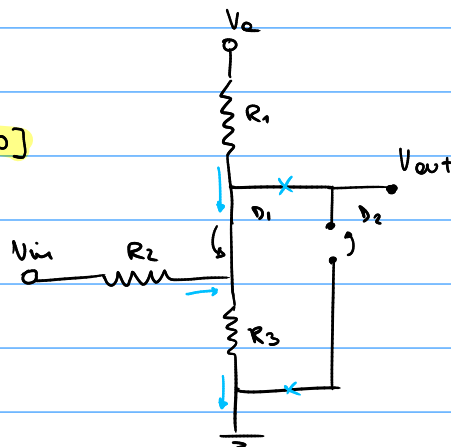
$$\text{con } V_{out} = \frac{V_{in}}{4} + \frac{5}{2}$$



$$I_1 = \frac{V_a - V_{out}}{R_1} \quad I_2 = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_2} \quad I_3 = \frac{V_{out}}{R_3}$$

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$\hookrightarrow \frac{V_a - V_{out}}{R_1} + \frac{V_{in} - V_{out}}{R_2} = \frac{V_{out}}{R_3}$$

$$(V_a - V_{out}) R_2 R_3 + (V_{in} - V_{out}) R_1 R_3 = V_{out} R_1 R_2$$

$$V_{out} (R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) = V_e R_1 R_3 + V_{in} R_1 R_3$$

$$V_{out} = \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} V_{in} + \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} V_e$$

$$= \frac{1}{4} V_{in} + \frac{5}{2}$$

$$D_1: I_1 = \frac{V_e - V_{out}}{R_1} > 0 \rightarrow \frac{1}{4} V_{in} + \frac{5}{2} < V_e$$


$$V_{in} < 4V_e - 10V = 10V$$

$$D_2: 0 - V_{out} < 0 \rightarrow \frac{1}{4} V_{in} + \frac{5}{2} > 0 \rightarrow V_{in} > -10V$$

H_p off on



impossible

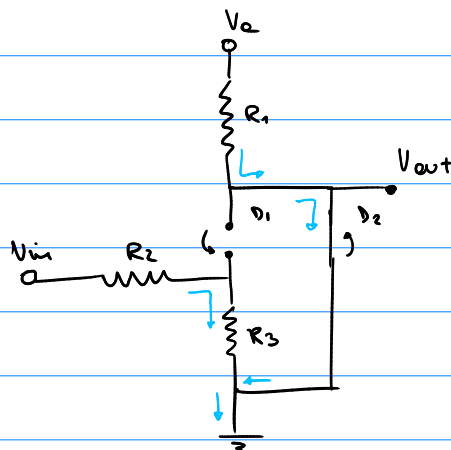

$$V_{out} = 0$$

$$D_1: V_{out} - \frac{R_3}{R_1 + R_3} V_{in} < 0$$

$$V_{in} > 0$$

$$D_2: I_2 = -\frac{V_e}{R_1} > 0$$


$V_e < 0 \rightarrow$ impossible

H_p on on



Verificate for $V_{in} < -10V$

can $V_{out} = 0$

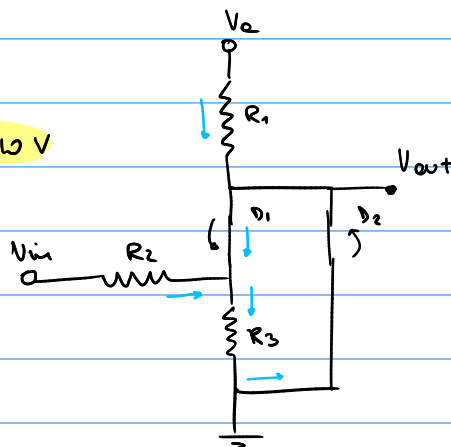

$$V_{out} = 0$$

$$\frac{V_{out} - V_{out}}{R_3} = 0$$

$$D_1: I_1 = I_{R3} - I_{R1} > 0$$


$$= -\frac{V_{in}}{R_2} > 0$$

$$V_{in} < 0$$


$$D_2: I_2 = I_1 - I_{R1} > 0$$

$$= -\frac{V_{in}}{R_2} - \frac{V_e}{R_1} > 0$$

$$V_{in} < -10V$$

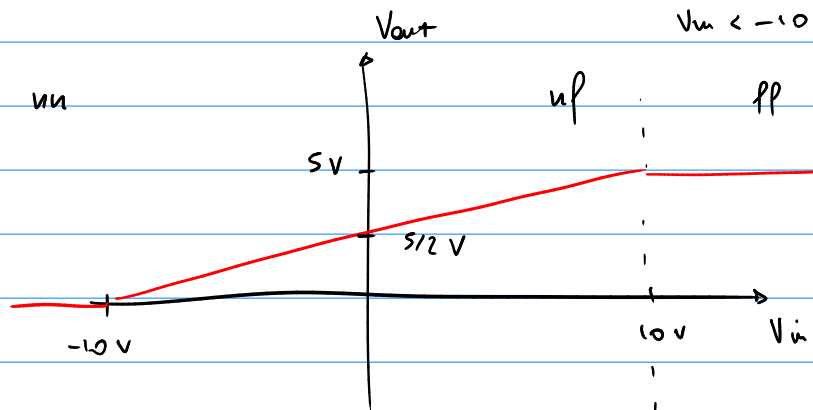


Mosfet 2017/06/15

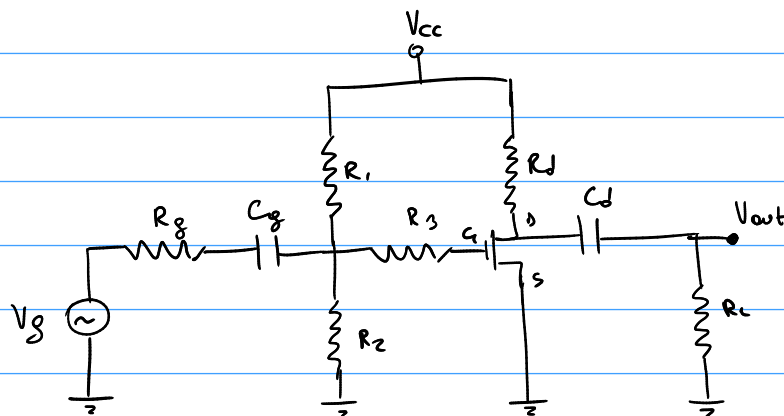

$$\begin{aligned} V_{cc} &= 16V & V_{th} &= 1V \\ R_1 &= 900k\Omega & k_n &= 25 \cdot 10^{-6} A/V^2 \\ R_2 &= 300k\Omega \\ R_3 &= 300k\Omega \\ R_d &= 80k\Omega \\ R_L &= 60k\Omega \\ R_{s1} &= 1k\Omega \end{aligned}$$

1) P.to di riposo

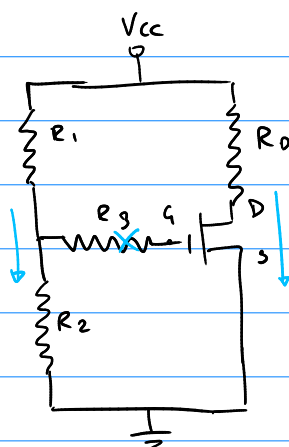


Ipotesi transistor in fase di saturazione: $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_S \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} - 0 \\ &= 4V \end{aligned} \quad \begin{aligned} I_{DS} &= \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 \\ &= 0.1125 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{cc} - I_{DS} R_D \\ &= 10V \end{aligned}$$
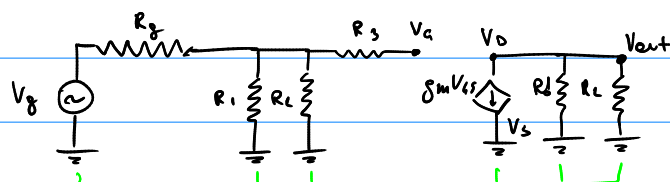
$$\begin{aligned} 2) \quad g_m &= k_n (V_{GS} - V_{th}) \\ &= 7.5 \cdot 10^{-3} \text{ S} \end{aligned}$$



$$3) \quad R_{in} = R_1 // R_2 \quad R_{out} = R_D$$

$$\quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = 215 \text{ k}\Omega \quad \quad \quad = 80 \text{ k}\Omega$$

$$4) \quad V_G = V_{in}$$

$$V_{out} = -g_m V_{GS} R_D$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = -g_m (V_G - V_S) R_D$$


$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = -g_m R_D V_{in}$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = -6 V_{in} \quad A_v = -6$$

Diode: 2017/06/15

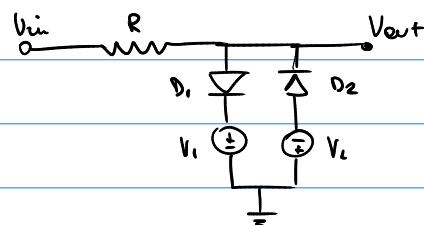

$$V_1 = V_2 = 5 \text{ V}$$


$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{in} \in [-10; 10]$$

Hp off off
↓

Valida per $V_{in} \in [-5; 5]$

con $V_{out} = V_{in}$

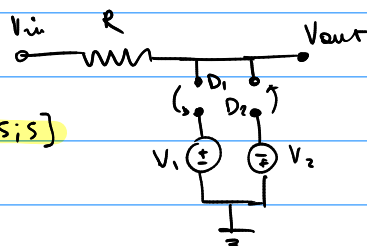


$$V_{out} = V_{in}$$

$$D_1: V_{out} - V_1 < 0 \rightarrow V_{in} > 5 \text{ V}$$

$$D_2: -V_2 - V_{out} < 0 \rightarrow V_{in} > -5 \text{ V}$$

Hp on off
↓

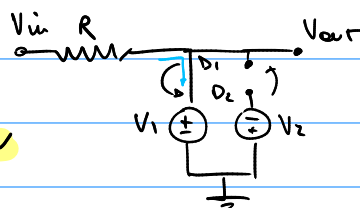Verificata per $V_{in} > 5 \text{ V}$
con $V_{out} = 5 \text{ V}$



$$I_1 = \frac{V_{in} - V_1}{R}$$

$$V_{out} = V_{in} - I_1 R$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = V_{in} - V_{in} + V_1$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = V_1$$


$$D_1: I_1 = \frac{V_{in} - V_1}{R} > 0 \rightarrow V_{in} > 5 \text{ V}$$

$$D_2: -V_2 - V_{out} < 0 \rightarrow V_{out} > -5 \text{ V}$$

H_p off on
↓

Verificare per $V_{in} < -SV$

con $V_{out} = -SV$

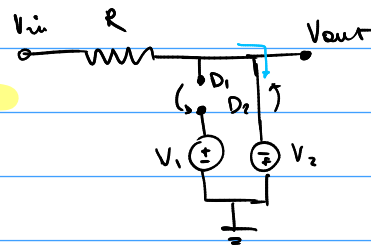

$$I_2 = -\frac{V_{in} + V_2}{R}$$

$$V_{out} = V_{in} - (-I_2)R$$

$$= V_{in} - V_{in} - V_2$$



$$= -SV$$

$$D_1: V_{out} - V_1 < 0 \rightarrow -SV < 0$$


$$D_2: I_2 = -\frac{V_{in} + V_2}{R} > 0 \quad V_{in} < -SV$$

H_p on on
↓


impossibile

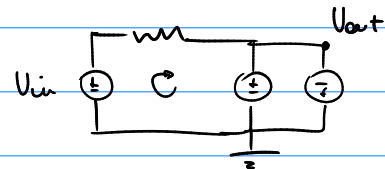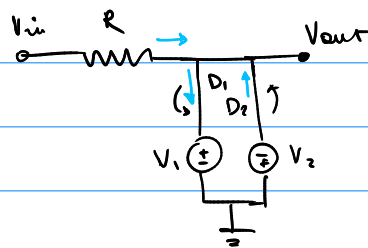
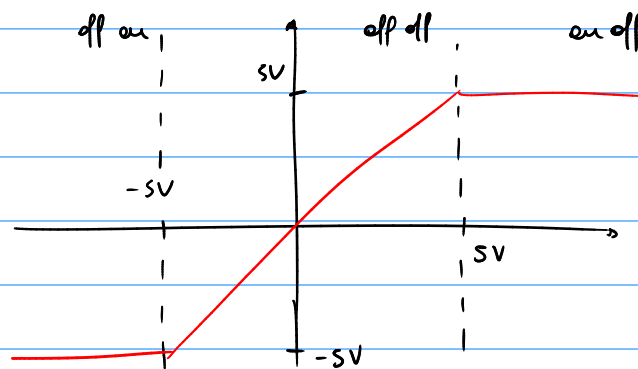
$$\begin{cases} V_{in} - V_1 = I_{D1}R \\ V_1 + V_2 = 0 \rightarrow \text{impossibile} \end{cases}$$



Maxjet 2017/02/13

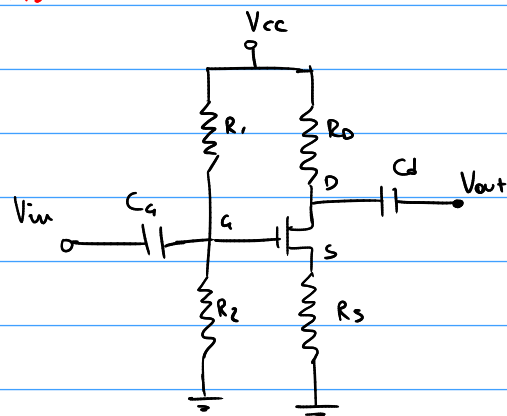

$$V_{cc} = 10V \quad V_{th} = 1.5V$$


$$R_1 = 1M\Omega \quad k_n = 25 \mu A/V^2$$

$$R_2 = 800k\Omega$$

$$R_S = 10k\Omega$$

$$R_D = 100k\Omega$$

1)

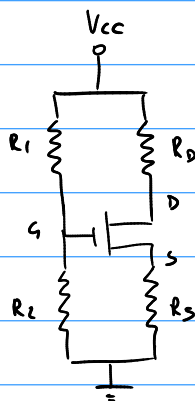

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_S \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} - R_S I_{DS} \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} - \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 R_S \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} k_n R_S V_{GS}^2 + (1 - k_n R_S V_{th}) V_{GS} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} + \frac{1}{2} k_n R_S V_{th}^2 = 0$$

$$0.125 V_{GS}^2 + 0.625 V_{GS} - 3.05 = 0$$

$$V_{GS} = \begin{cases} 3.04V \\ -8.04V \end{cases}$$


Perché il transistor sia acceso $V_{GS} > V_{th}$, scegli $V_{GS} = 3.04V$

$$\begin{aligned} I_{DS} &= \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 \\ &= 0.03mA \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{cc} - I_{DS} (R_D + R_S) \\ &= 6.7V \end{aligned}$$

Perché il transistor sia in fase di saturazione $V_{DS} > V_{GS} - V_{th} \rightarrow$ Verificato

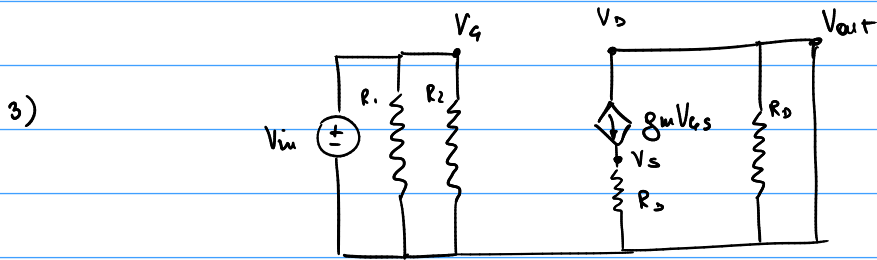2) $g_m = k_n (V_{GS} - V_{th})$
 $\quad \quad \quad = 2.85 \cdot 10^{-5} \text{ S}$




$R_{in} = R_1 // R_2 = 333.3 \text{ k}\Omega$

$R_{out} = R_D = 100 \text{ k}\Omega$

<p>4) $V_G = V_{in}$</p> <p>$V_S = R_S g_m V_{GS}$</p> <p>$\quad \quad \quad = R_S g_m (V_G - V_S)$</p> <p>$V_S = \frac{R_S g_m}{1 + R_S g_m} V_{in}$</p>	<p>$V_{GS} = V_G - V_S$</p> <p>$\quad \quad \quad = \left(1 - \frac{R_S g_m}{1 + R_S g_m}\right) V_{in}$</p> <p>$\quad \quad \quad = \frac{1}{1 + R_S g_m} V_{in}$</p>	<p>$V_{out} = -g_m V_{GS} R_D$</p> <p>$\quad \quad \quad = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S} V_{in}$</p> <p>$A_v = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$</p>
---	---	--

Diadi 2017/02/13

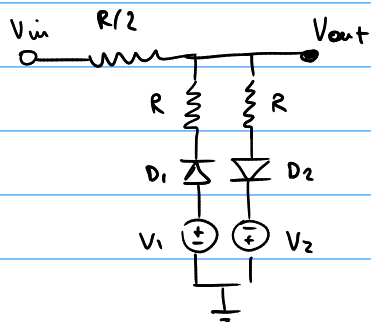


$V_1 = V_2 = 5V$

$R = 5 \text{ k}\Omega$

$V_{in} \in [-15; 15]$

Hp off off

↳ impossibile

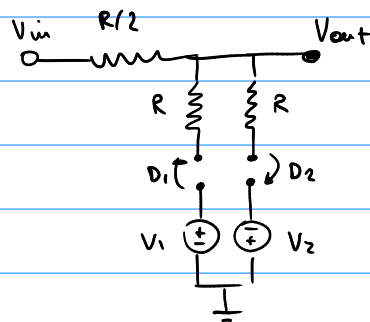

$V_{out} = V_{in}$

$D_1: V_1 - V_{out} < 0 \rightarrow V_{in} > 5V$


$D_2: V_{out} + V_2 < 0 \rightarrow V_{in} < -5V$

Hp on off



Verificato per $V_{in} < -10V$

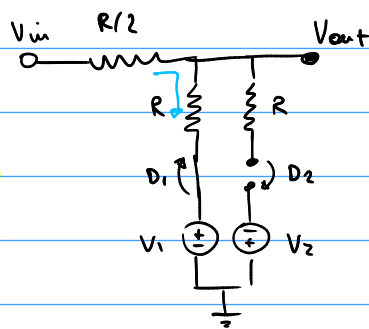con $V_{out} = \frac{2}{3}V_{in} + \frac{5}{3}V$



$$I_1 = - \frac{V_{in} - V_1}{R + \frac{R}{2}}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{in} - (-I_1) \frac{R}{2} \\ &= V_{in} - \frac{V_{in}}{3} + \frac{V_1}{3} \\ &= \frac{2}{3}V_{in} + \frac{5}{3}V \end{aligned}$$

$$D_1: I_1 = - \frac{V_{in} - V_1}{\frac{3}{2}R} > 0 \rightarrow V_{in} < 5V$$


$$D_2: V_{out} + V_2 < 0 \rightarrow \frac{2}{3}V_{in} + \frac{5}{3} + 5 < 0 \quad V_{in} < -10V$$

Hp off on



Verificato per $V_{in} > 10V$

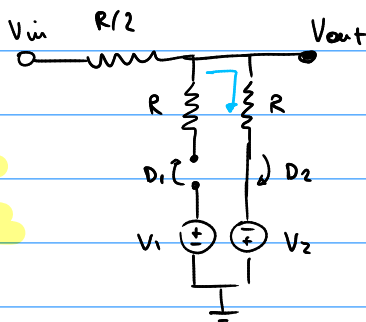con $V_{out} = \frac{2}{3}V_{in} - \frac{5}{3}V$



$$I_2 = \frac{V_{in} + V_2}{\frac{3}{2}R}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{in} - I_2 \frac{R}{2} \\ &= V_{in} - \frac{V_{in}}{3} - \frac{V_2}{3} \\ &= \frac{2}{3}V_{in} - \frac{5}{3}V \end{aligned}$$

$$D_1: V_1 - V_{out} < 0 \rightarrow V_1 - \frac{2}{3}V_{in} + \frac{5}{3} < 0 \rightarrow V_{in} > 10V$$


$$D_2: I_2 = \frac{V_{in} + V_2}{\frac{3}{2}R} > 0 \rightarrow V_{in} > -5V$$

Hp on on



Verificato per $V_{in} \in [-10; 10]$

con $V_{out} = \frac{V_{in}}{2}$

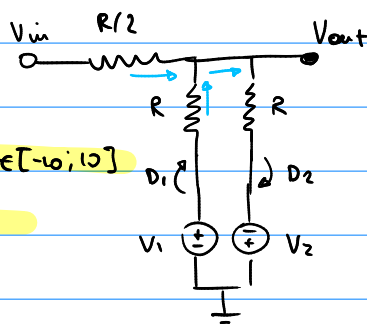

$$I = \frac{V_{in} - V_{out}}{R/2}$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_{out}}{R}$$

$$I_2 = \frac{V_{out} + V_2}{R}$$

$$I + I_1 = I_2$$

$$\frac{V_{in} - V_{out}}{R/2} + \frac{V_1 - V_{out}}{R} = \frac{V_{out} + V_2}{R}$$


$$2V_{in} - 2V_{out} + V_1 - V_{out} = V_{out} + V_2$$

$$4V_{out} = 2V_{in} + V_1 - V_2$$


$$V_{out} = \frac{V_{in}}{2}$$

$$D_1: I_1 = \frac{V_1 - V_{out}}{R} > 0 \rightarrow V_1 - \frac{V_{in}}{2} > 0 \quad V_{in} < 10V$$

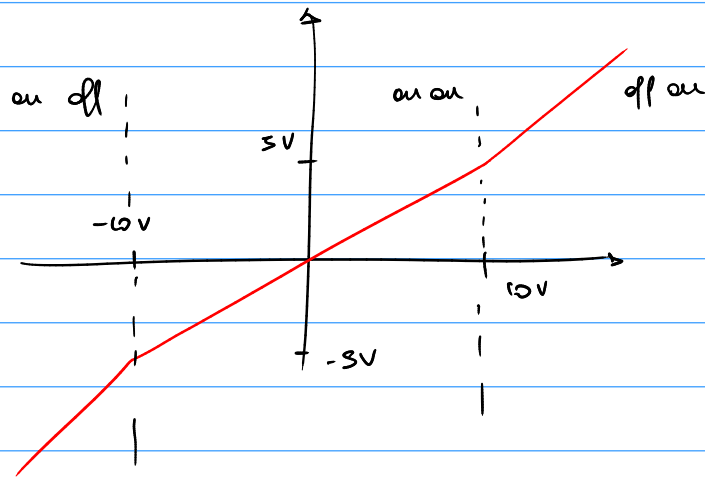
$$D_2: I_2 = \frac{V_{out} + V_2}{R} > 0 \rightarrow \frac{V_{in}}{2} + V_2 > 0 \quad V_{in} > -10V$$



Mosfet 2012/02/23

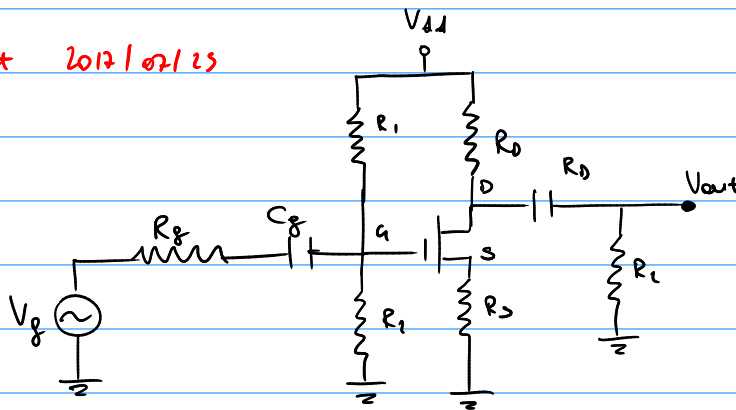

1) P.to di lavoro

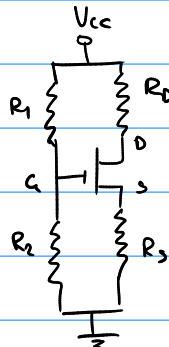

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$V_S = R_S I_{DS}$$

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} - \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 R_S$$

$$\frac{1}{2} k_n R_S V_{GS}^2 + (1 - k_n V_{th} R_S) V_{GS} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = 0$$

$$+ \frac{1}{2} k_n R_S V_{th}^2 = 0$$

$$0.125 V_{GS}^2 + 0.75 V_{GS} - 2.56 = 0$$

$$V_{GS} = \begin{cases} 2.41 \\ -8.61 \end{cases}$$

Perché Q_1 sia acceso $V_{GS} > V_{th} \rightarrow$ scelgo $V_{GS} = 2.41$

$$I_{OS} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\downarrow$$

$$= 0.025 \text{ mA}$$

Q_1 è in fase di sat. se $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$

\rightarrow verificato \checkmark

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DS} (R_D + R_S)$$

$$\downarrow$$


$$= 14.25 \text{ V}$$

2) $g_m = k_n (V_{GS} - V_{th})$

$$\downarrow$$

$$= 3.53 \cdot 10^{-5}$$

3)

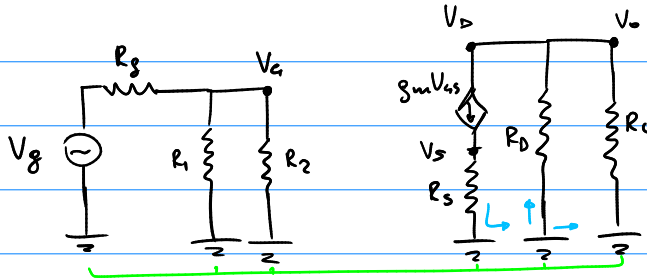

$$R_{in} = R_1 \parallel R_2$$

$$\downarrow$$

$$= 80 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = R_D = 60 \text{ k}\Omega$$

4) $P_D = R_D I_D^2$

$$\downarrow$$

$$= R_D \left(\frac{R_C}{R_D + R_C} g_m V_{GS} \right)^2$$

$$\downarrow$$

$$= 2.57 \cdot 10^{-4} \text{ W}$$

5) $V_{out} = -R_D g_m V_{GS}$

$$\downarrow$$

$$= -R_D \frac{g_m}{1 + g_m R_S} V_{in}$$

$$A_v = - \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$


$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$\downarrow$$

$$= V_{in} - g_m V_{GS} R_S$$

$$V_{GS} = \frac{1}{1 + g_m R_S} V_{in}$$


Diodi: 2017/02/25

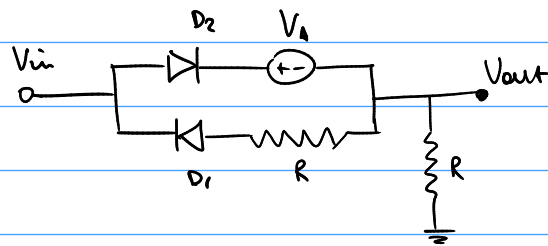

Hp off off :



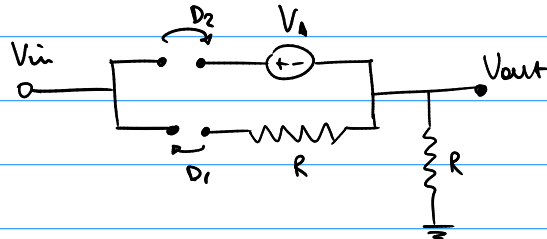Verificato per
 $V_{in} \in [-0.7; 5.7]$
 con $V_{out} = 0$



$$V_{out} = 0$$


$$D_1: 0 - V_{in} < V_g \rightarrow V_{in} > -0.7V$$

$$D_2: V_{in} - V_g < V_g \rightarrow V_{in} < 5.7V$$

Hp on off



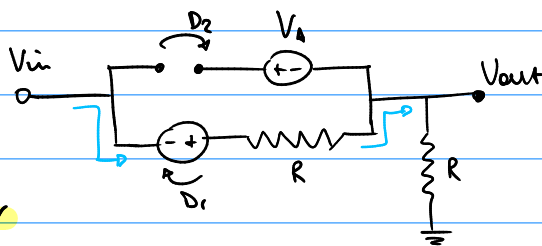Verificato per $V_{in} < -0.7V$
 con $V_{out} = \frac{V_{in}}{2} + 0.35V$



$$I_1 = -\frac{V_{in} + V_g}{2R}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{in} + V_g - (-I_1)R \\ &= V_{in} + V_g - \frac{V_{in}}{2} - \frac{V_g}{2} \\ &= \frac{V_{in}}{2} + 0.35V \end{aligned}$$


$$D_1: I_1 = -\frac{V_{in} + V_g}{2R} > 0 \rightarrow V_{in} < -0.7$$

$$D_2: V_{in} - V_g < V_g \rightarrow V_{in} < 5.7$$

Hp off on



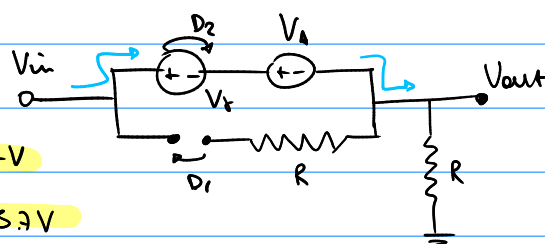Verificato per $V_{in} > 5.7V$
 con $V_{out} = V_{in} - 5.7V$



$$I_2 = \frac{V_{in} - V_D - V_A}{R}$$

$$V_{out} = V_{in} - V_D - V_A$$


$$= V_{in} - 5.7V$$

$$D_1: V_{out} - V_{in} < V_D \rightarrow -5.7 < V_D \text{ ok}$$

$$D_2: I_2 = \frac{V_{in} - V_D - V_A}{R} > 0 \rightarrow V_{in} > 5.7V$$

hp ou au

impossible

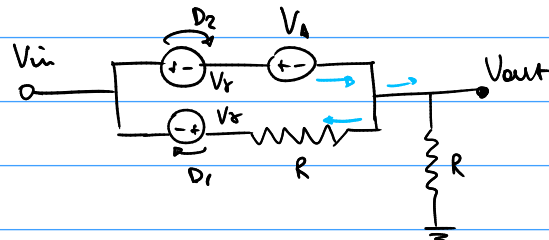


$$V_{out} = V_{in} - V_D - V_A$$

$$I_1 = \frac{V_{out} - V_D - V_{in}}{R}$$


$$= \frac{V_{in} - V_D - V_A - V_D - V_{in}}{R}$$

$$= -\frac{2V_D + V_A}{R}$$
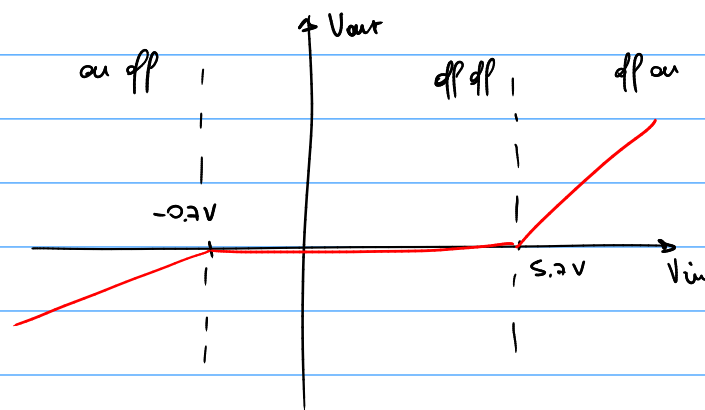
$$D_1: I_1 = -\frac{2V_D + V_A}{R} > 0 \rightarrow \text{impossible}$$




Maxfet 2018/02/15

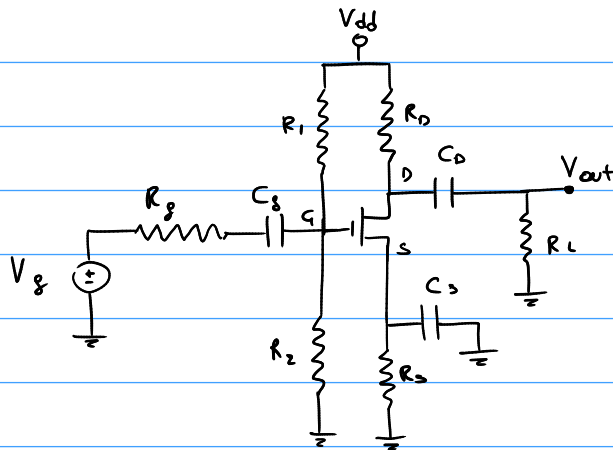

$$\begin{aligned} R_g &= 100 \text{ k}\Omega & V_{th} &= 1 \text{ V} \\ R_1 &= 1000 \text{ k}\Omega & k_n &= 2 \text{ mA/V}^2 \\ R_2 &= 5000 \text{ k}\Omega \\ R_0 &= 7.5 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 3 \text{ k}\Omega \\ R_5 &= 10 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

1)

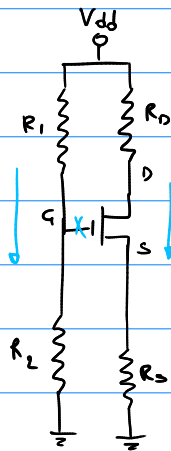

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_S \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} - \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 R_5 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} k_n R_5 V_{GS}^2 + (1 - k_n R_5 V_{th}) V_{GS} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} + \frac{1}{2} k_n R_5 V_{th}^2 = 0$$

$$3 V_{GS}^2 - 5 V_{GS} - 2 = 0 \quad V_{GS} = \begin{cases} 2 \\ -0.34 \end{cases}$$


Perché il transistor sia acceso, prendo $V_{GS} = 2$

$$\begin{aligned} I_{DS} &= \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 \\ &= 1 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{DD} - I_{DS} (R_0 + R_5) \\ &= 4.5 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad g_m &= k_n (V_{GS} - V_{th}) \\ &= 2 \cdot 10^{-3} \text{ S} \end{aligned} \quad \begin{aligned} r_o &= \frac{V_A + V_{DS}}{I_{DS}} \\ &= 104.5 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

3)

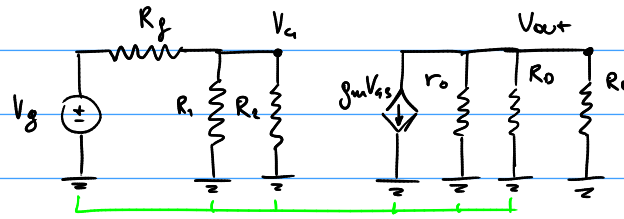

4)

$$R_{in} = R_1 \parallel R_2$$

$$= 3.33 \text{ M}\Omega$$

5-6-7) $V_g = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_g + R_1 \parallel R_2} V_g$

$$V_{out} = -g_m V_{gs} (R_0 \parallel R_L \parallel r_o)$$


$$= -g_m \frac{(R_1 \parallel R_2)(R_0 \parallel R_L \parallel r_o)}{R_g + R_1 \parallel R_2}$$

$$V_{gs} = V_g - V_s$$

$$= V_g$$

Diode 1018/05/25

Matteo Anello

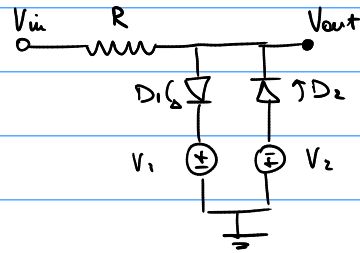

$$V_1 = 5V$$

$$V_2 = 7V$$

$$R = 1k\Omega$$

$$V_{in} \in [-10; 10]$$

V_p off off

↓

$$V_{in} \in [-7; 5]$$

$$V_{out} = V_{in}$$

$$V_{out} = V_{in}$$


$$D_1: V_{out} - V_1 < 0 \rightarrow V_{in} < 5V$$

$$D_2: -V_2 - V_{out} < 0 \rightarrow V_{in} > -7V$$

V_p on off

$$V_{in} > 5V$$

$$V_{out} = 5V$$

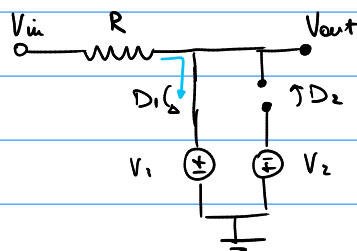

$$I_1 = \frac{V_{in} - V_1}{R}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{in} - RI_1 \\ &= V_{in} - V_{in} + V_1 \\ &= 5V \end{aligned}$$


$$D_1: I_1 = \frac{V_{in} - V_1}{R} > 0 \rightarrow V_{in} > 5V$$

$$D_2: -V_2 - V_{out} < 0 \rightarrow -7V - 5V < 0 \rightarrow \text{ok}$$

Hp off on

$$V_{in} < -7V$$

$$V_{out} = -7V$$

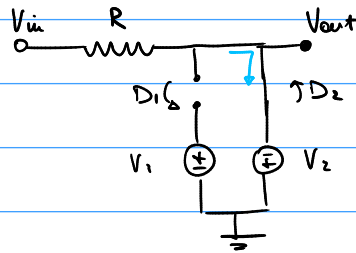


$$I_2 = -\frac{V_{in} + V_2}{R}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{in} - (-I_2)R \\ &= V_{in} - V_{in} - V_2 \\ &= -7V \end{aligned}$$


$$D_1: V_{out} - V_1 < 0 \rightarrow -7V - 5V < 0 \rightarrow \text{ok}$$

$$D_2: I_2 = -\frac{V_{in} + V_2}{R} > 0 \rightarrow V_{in} < -7V$$


Hp on on

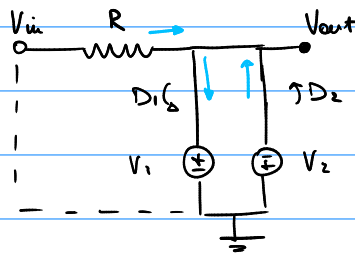
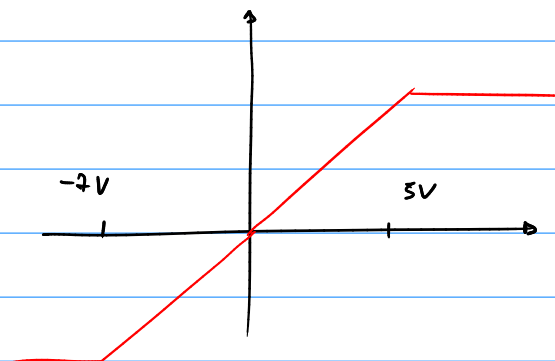
$$\text{Anno 2: } V_1 + V_2 = 0 \rightarrow \text{impossibile}$$



Mosfet 2018/06/19

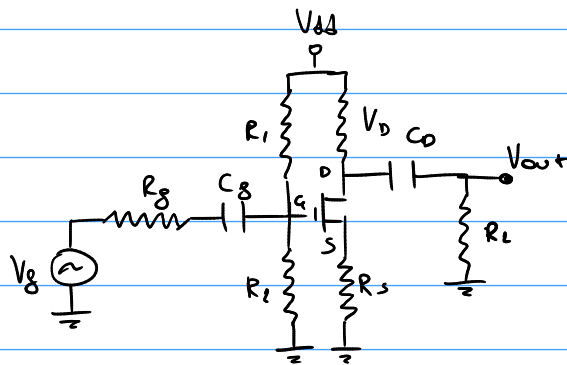

$$1) \quad V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} - \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 R_s$$

$$V_S = I_{DS} R_s$$

$$\frac{1}{2} k_n R_s V_{GS}^2 + (1 - k_n R_s V_{th}) V_{GS} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} + \frac{1}{2} k_n R_s V_{th}^2 = 0$$

$$0.025 V_{GS}^2 + 0.95 V_{GS} - 3.975 = 0$$

$$V_{GS} = \begin{cases} 3.80 \text{ V} \\ -41.80 \text{ V} \end{cases}$$

Perché non accendo $V_{GS} = 3.80 \text{ V}$

$$I_{DS} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$= 0.098 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DS} (R_d + R_s)$$

$$= 3.92 \text{ V}$$

$$\text{Saturation } I_{DS} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\text{Linear } I_{DS} = k_n \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$\text{Off } I_{DS} = 0$$


Perché il t. sta in fase di saturazione $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$

$$3.92 > 2.8 \quad \checkmark$$

$$2) \quad g_m = k_n (V_{GS} - V_{th})$$

$$= 7 \cdot 10^{-5} \text{ S}$$

3)

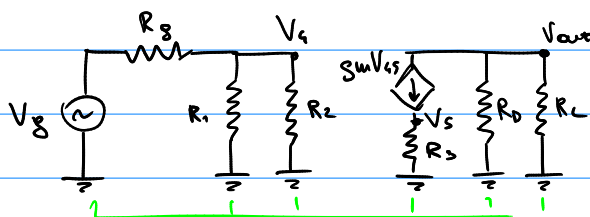

$$V_G = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_G + R_1 \parallel R_2} V_S \quad V_S = g_m V_{GS} R_S$$


$$V_{GS} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_G + R_1 \parallel R_2} V_S - g_m V_{GS} R_S$$

$$V_{GS} = \frac{R_1 \parallel R_2}{R_G + R_1 \parallel R_2} \frac{1}{1 + g_m R_S} V_S$$

$$V_{out} = -g_m V_{GS} (R_D \parallel R_L)$$

$$= - \frac{g_m (R_D \parallel R_L) (R_1 \parallel R_2)}{(R_G + (R_1 \parallel R_2)) (1 + g_m R_S)} V_S$$

Es Diodo

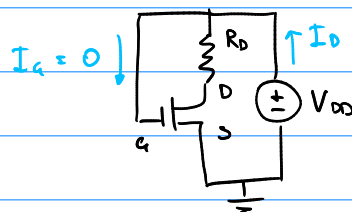

$$k_n = 230 \cdot 10^{-6} \text{ A/V}^2$$

$$V_{th} = 1 \text{ V}$$

$$R_D = 1.6 \text{ k}\Omega$$

$$V_{DD} = 4 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_{DD}$$

Hp saturazione: $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$= 1.175 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D$$

$$= 2.2 \text{ V}$$

$$2.2 \text{ V} > 3 \text{ V} \rightarrow \text{no. non e' in fase di saturazione}$$

Hp lineare: $V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$

$$I_D = k_n \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$V_{DS} = V_{DD} - R_D k_n \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$-\frac{1}{2} R_D k_n V_{DS}^2 + (1 + R_D k_n (V_{GS} - V_{th})) V_{DS} - V_{DD} = 0$$

$$-0.2 V_{DS}^2 + 2.2 V_{DS} - 4 = 0 \quad V_{DS} = \begin{cases} 8 \text{ V} \\ 2.3 \text{ V} \end{cases}$$

$$V_{DS} = \begin{matrix} 8V \\ 2.3V \end{matrix}$$


Perché va in linearità $V_{os} < V_{as} - V_{th}$
 $\quad \quad \quad |$
 $\quad \quad \quad < 3V$

Salvo $V_{DS} = 2.3V$

$$I_{D5} = k_n \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$= 1.06 \text{ mA}$$

Diodi 2018 107 / 18

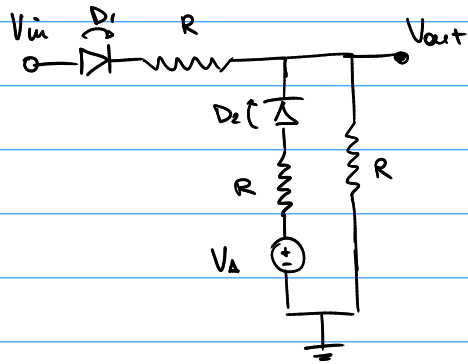


$$V_{in} \in [-12; 12]$$

$$V_{\Delta} = 5V$$

$$R = 1k\Omega$$

1+p off off

impossible

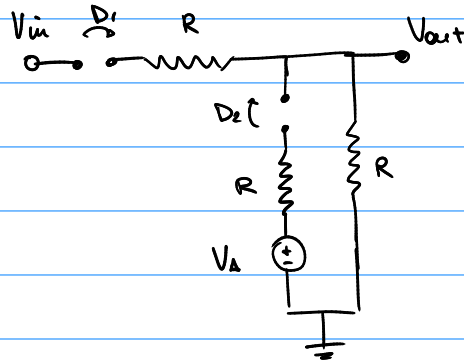

$$V_{out} = 0$$


Dc: $V_{in} - V_{out} < 0$ $V_{in} < 0$

Da: $V_{in} - V_{out} < 0$ $S < 0 \rightarrow$ impossible

H_p ou off

$$V_{in} > 10V$$

$$V_{out} = \frac{1}{2} V_{in}$$

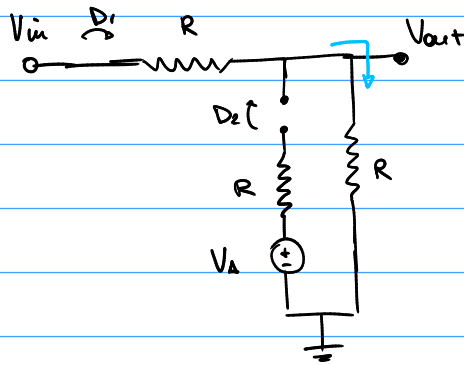

$$I_1 = \frac{V_{out}}{R}$$

$$V_{out} = V_{in} - I_1 R$$

$$= V_{in} - V_{out}$$

$$V_{out} = \frac{1}{2} V_{in}$$


$$D_1: I_1 = \frac{V_{out}}{R} > 0 \rightarrow \frac{1}{2} V_{in} > 0 \rightarrow V_{in} > 0$$

$$D_2: V_A - V_{out} < 0 \rightarrow V_A - \frac{1}{2} V_{in} < 0 \rightarrow V_{in} > 10V$$

H_p off ou

$$V_{out} = 2.5V$$

$$V_{in} < 2.5V$$

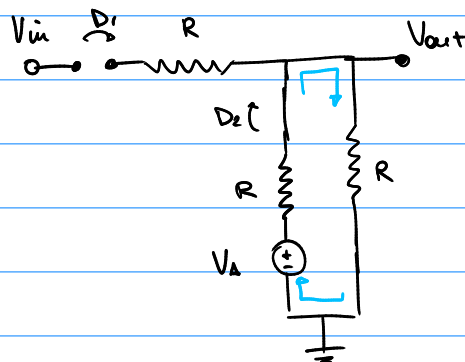

$$I_2 = \frac{V_A}{2R}$$

$$V_{out} = R I_2$$

$$= 2.5V$$


$$D_1: V_{in} - V_{out} < 0 \rightarrow V_{in} < 2.5V$$

$$D_2: I_2 = \frac{V_A}{2R} > 0 \rightarrow ok$$

H_p ou on

$$V_{in} \in [2.5; 10]$$
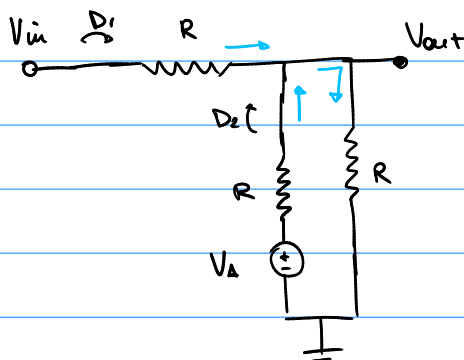
$$V_{out} = \frac{V_{in}}{3} + \frac{5}{3} V$$



$$I_1 = \frac{V_{in} - V_{out}}{R}$$

$$I_1 + I_2 = I_{out}$$

$$I_2 = \frac{V_A - V_{out}}{R}$$

$$I_{out} = \frac{V_{out}}{R}$$

$$\frac{V_{in} - V_{out}}{R} + \frac{V_A - V_{out}}{R} = \frac{V_{out}}{R}$$

$$V_{in} + V_A = 3V_{out}$$


$$V_{out} = \frac{V_{in}}{3} + \frac{5}{3}V$$

$$D_1: I_1 = \frac{V_{in} - V_{out}}{R} > 0 \rightarrow V_{in} - \frac{V_{in}}{3} - \frac{5}{3} > 0$$


$$V_{in} > 2.5V$$

$$D_2: I_2 = \frac{V_A - V_{out}}{R} > 0 \rightarrow 3V_A - \frac{V_{in}}{3} + \frac{5}{3} > 0$$

$$V_{in} < 10V$$

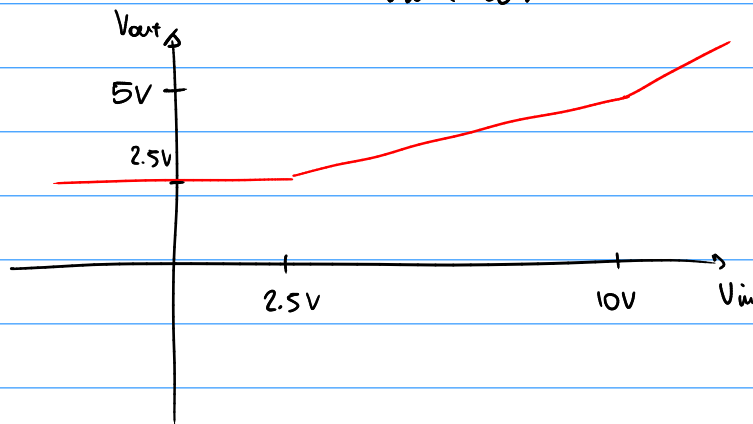

Maxjet 2018/09/17

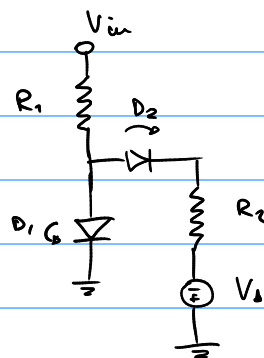


$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 50k\Omega$$

$$V_A = -6V$$


$$V_{in} = 9V$$

u_p off off

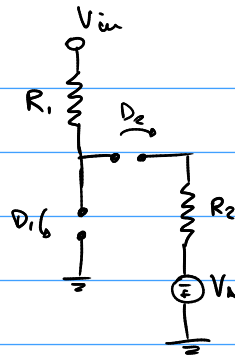

$$D_1: V_{in} < V_f \rightarrow \text{impossible} \quad (I_1, I_2 = 0)$$

u_p on off

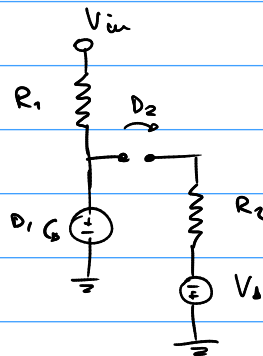


$$I_1 = \frac{V_{in} - V_f}{R_1} = 0.429 \text{ mA} \quad (I_2 = 0)$$

$$D_1: I_1 > 0 \quad \checkmark$$

$$D_2: V_f + V_A < 0 \rightarrow \text{impossible}$$


u_p off on

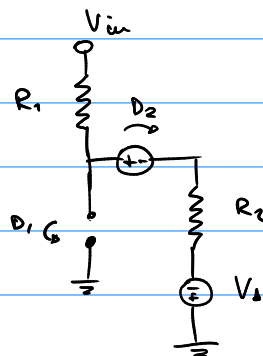

$$I_2 = \frac{V_{in} - V_f + V_A}{R_1 + R_2} = 0.207 \text{ mA} \quad (I_1 = 0)$$

$$D_1: V_{in} - I_2 R_1 < 0 \rightarrow 4.86 < 0 \rightarrow \text{impossible}$$


V_p ou ou

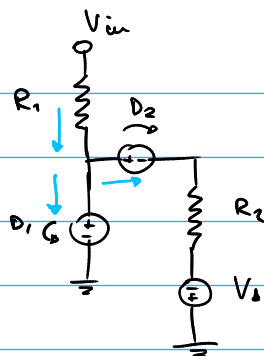

$$I = \frac{V_{in} - V_s}{R_1} = 0.425 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_s + V_G}{R_2} = 0.13 \text{ mA} > 0 \quad I_1 = I - I_2 = 0.295 \text{ mA} > 0 \quad \text{toujours ou ou}$$

Kosfet 2019/01/20

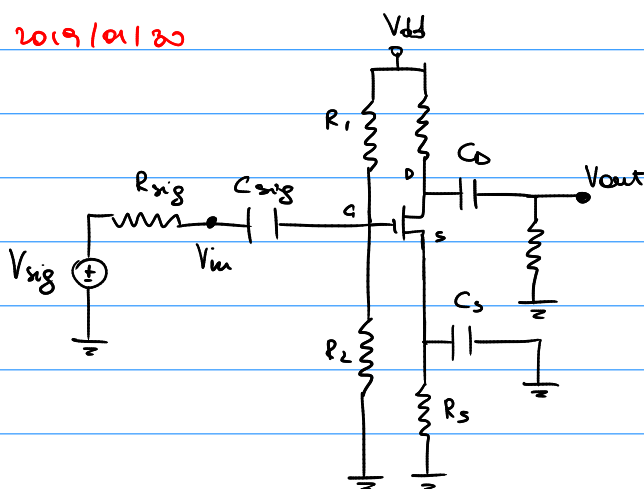

$$V_{th} = 1 \text{ V}$$

$$k_n = 1 \text{ mA/V}^2$$

1) Potentiel de encre en fase de saturation:

$$V_{GS} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{DD} - \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 R_S$$

$$\frac{1}{2} k_n R_S V_{GS}^2 + (1 - k_n R_S V_{th}) V_{GS} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{DD} + \frac{1}{2} k_n R_S V_{th}^2 = 0$$

$$2 V_{GS}^2 - 3 V_{GS} - 2 = 0 \quad V_{GS} = \begin{cases} 2 \text{ V} \\ -0.5 \text{ V} \end{cases}$$

Se il transistor è in : $V_{GS} > V_{th} \rightarrow$ scelgo $V_{GS} = 2 \text{ V}$

$$I_{DS} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$


$$= 0.5 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DS} (R_D + R_S)$$

$$= 3 \text{ V}$$

Verifico la fase del transistor : $V_{DS} > V_{GS} - V_{th} \rightarrow$ saturazione

2)

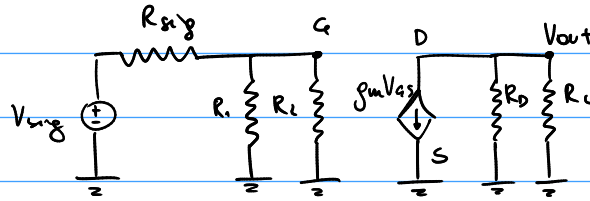

$$V_G = \frac{R_1 // R_2}{R_{sig} + R_1 // R_2} V_{sig} \quad V_{GS} = V_G$$

$$V_{out} = -g_m V_{GS} (R_D // R_L)$$

$$= -k_n (V_{GS} - V_{th}) \frac{(R_D // R_L) (R_1 // R_2)}{R_{sig} + (R_1 // R_2)} V_{sig}$$

3) $R_{in} = R_1 // R_2 = 240 \text{ k}\Omega$ → situazione di limite

4) $V_{DS} = V_{DD} - I_{DS} (R_D + R_S) = V_{GS} - V_{th}$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_{GS} + V_{th}}{I_{DS}} - R_S$$

$$= 14 \text{ k}\Omega$$

(lasciando un corto)

5) & si rimuovono il condensatore C_S :

$$V_S = 0 \quad V_{GS} = V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$I_{DS} = \dots$$

$$V_{DS} = \dots$$

Nell'analisi a piccolo segnale non cambia niente in quanto i condensatori andrebbero trattati come corti d.c.