
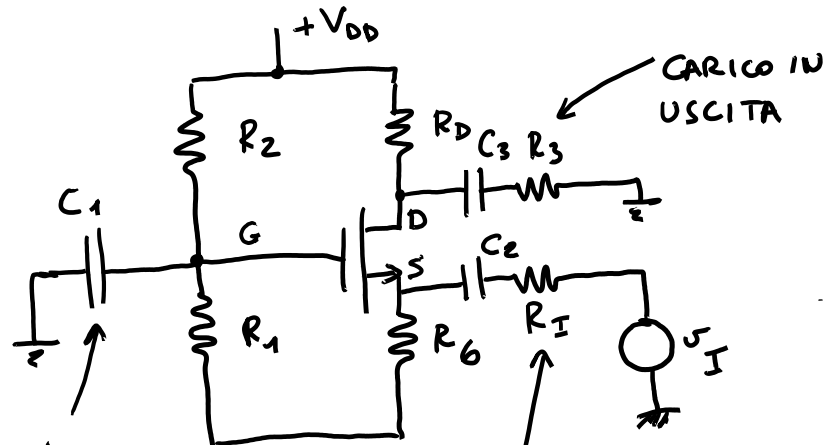




AMPLIFICATORE A GATE COMUNE

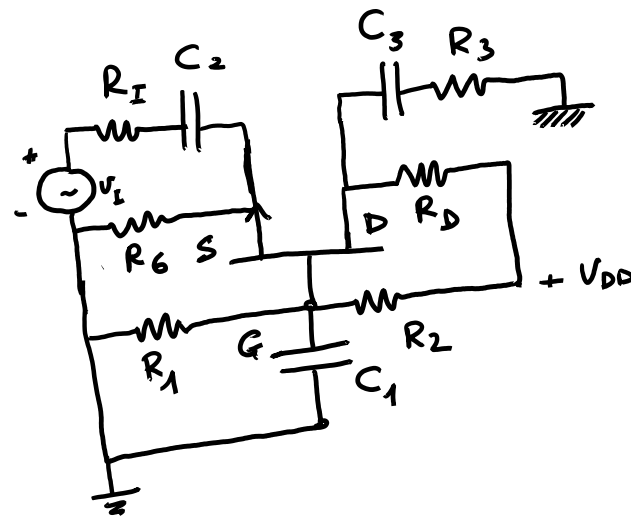

questo condensatore mette a massa il gate dal punto di vista del segnale


resistenza del generatore v_I



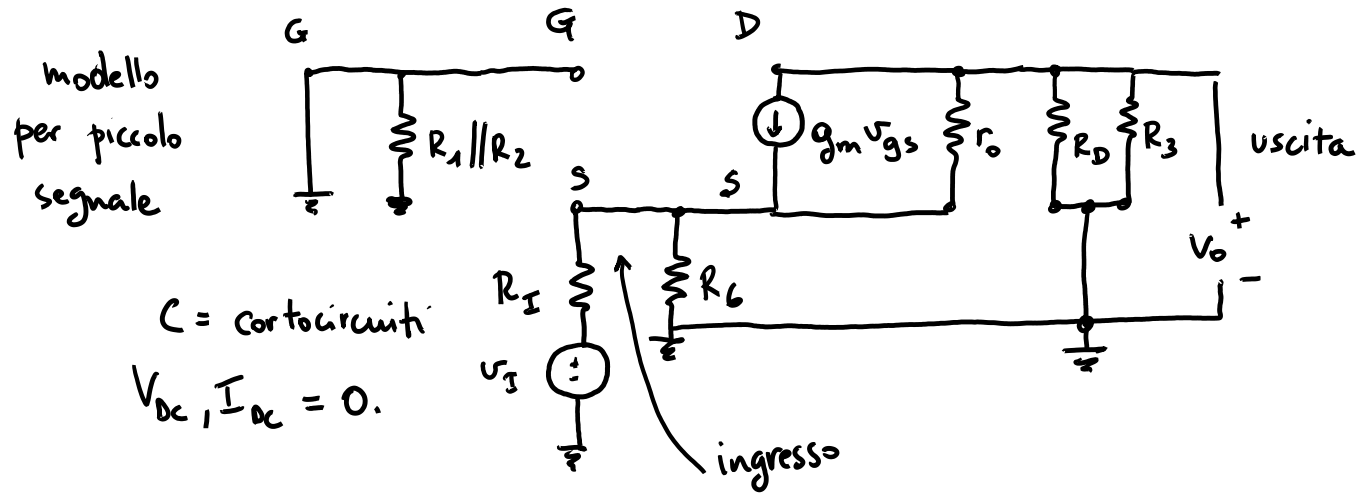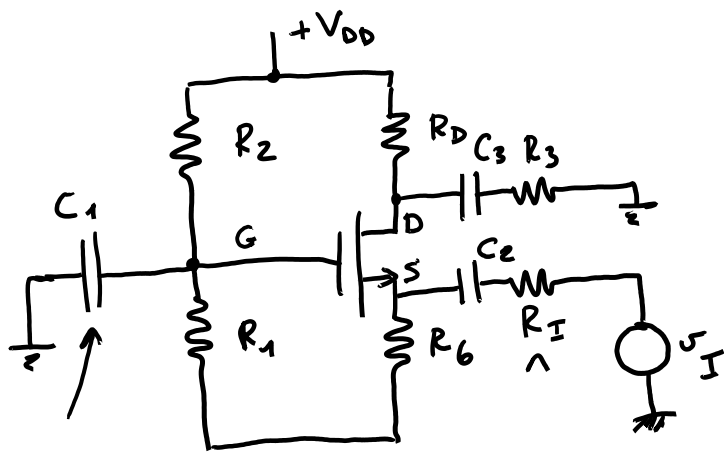



modello
per piccolo
segnale

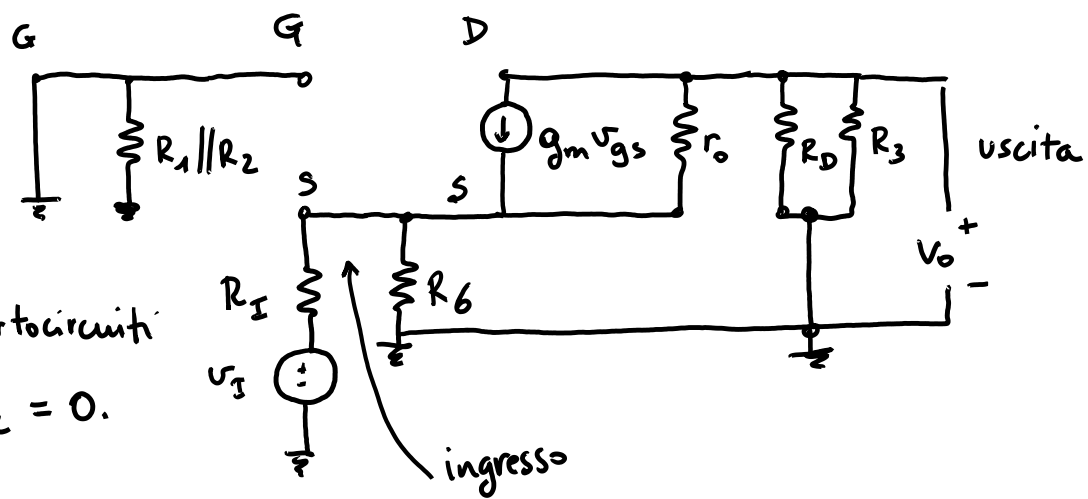$C = \text{cortocircuiti}$
 $V_{DC}, I_{DC} = 0.$



Semplifichiamo: trascuro r_o

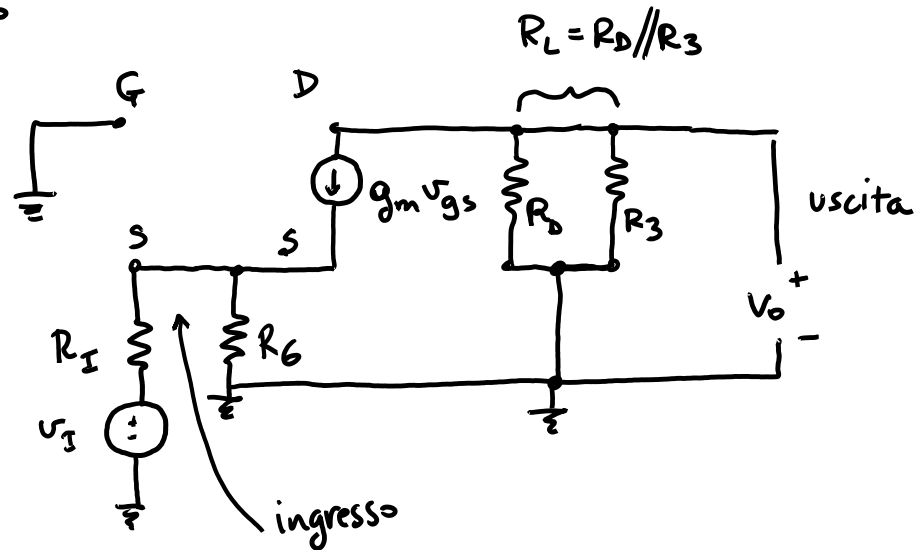

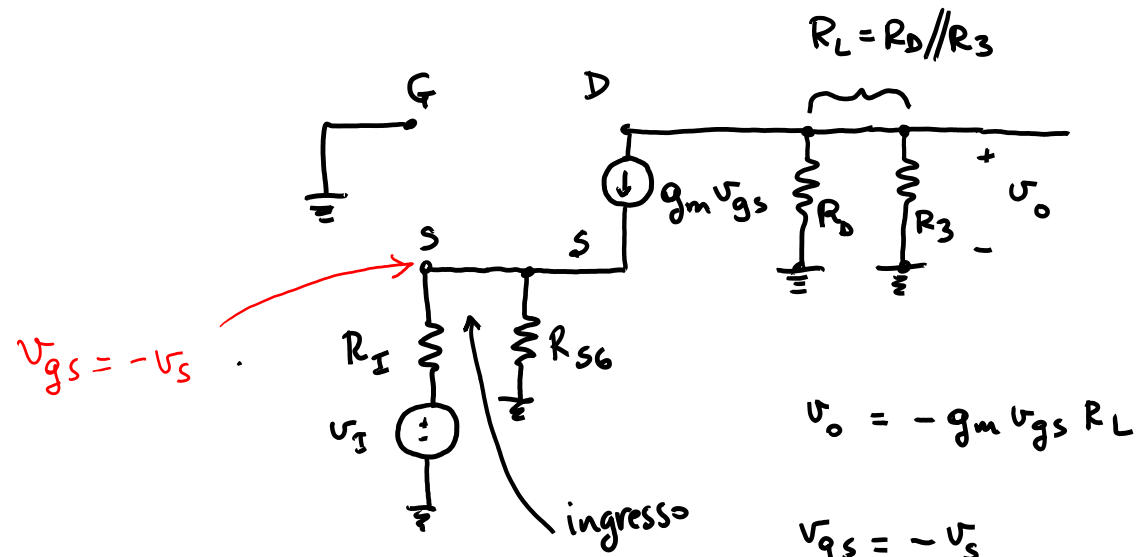

$$v_o = -g_m v_{gs} R_L$$

$$v_{gs} = -v_s$$

$$v_o = g_m v_s R_L$$

$$v_s = \left(g_m v_{gs} + \frac{v_I - v_s}{R_I} \right) R_6 \Rightarrow v_s = \left(-g_m v_s + \frac{v_I}{R_I} - \frac{v_s}{R_I} \right) R_6$$

$$v_s + g_m v_s R_6 + v_s \frac{R_6}{R_I} = v_I \frac{R_6}{R_I} \quad v_s \left(1 + g_m R_6 + \frac{R_6}{R_I} \right) = v_I \frac{R_6}{R_I}$$

$$v_s \left(1 + g_m R_6 + \frac{R_6}{R_I} \right) = v_I \frac{R_6}{R_I}$$

$$v_s \left(\frac{R_I}{R_6} + g_m R_I + 1 \right) = v_I$$


$$v_o = g_m v_s R_L$$

$$v_o = v_s \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_I + \frac{R_I}{R_6}} \quad \text{multiply by } R_6$$

$$A_v = \frac{g_m R_L R_6}{R_6 + g_m R_I R_6 + R_I}$$

$$A_v = \frac{g_m R_L R_6}{R_6 + g_m R_I R_6 + R_I}$$


$$v_{eq} = v_I \frac{R_s}{R_s + R_I}$$

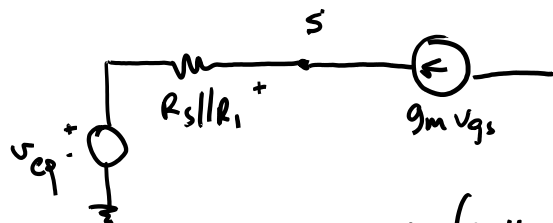

$$v_s = g_m v_{gs} (R_s || R_I) + v_{eq} = -v_{gs}$$

$$[1 + g_m (R_s || R_I)] v_{gs} = -v_{eq}$$

$$v_{gs} = -v_s$$

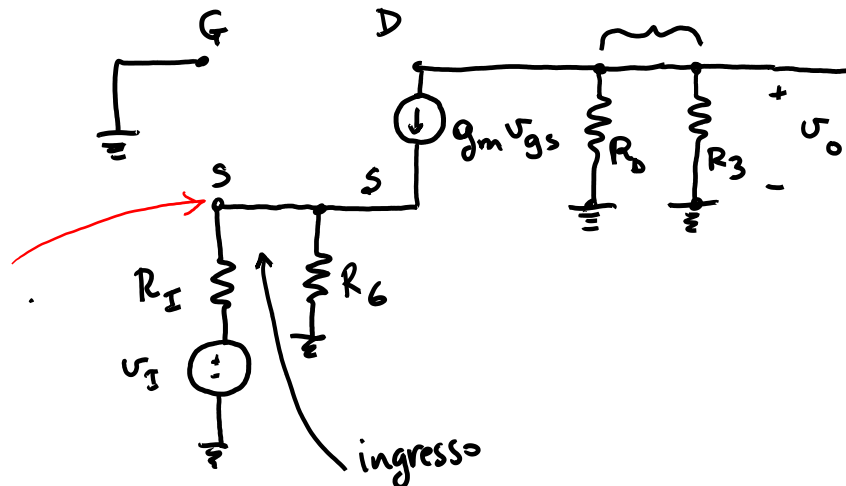

$$v_{gs} = - \frac{v_{eq}}{[1 + g_m (R_s || R_I)]}$$

$$A_v = - g_m v_{gs} R_L =$$

$$v_{gs} = - \frac{v_{eq}}{[1 + g_m(R_6 \parallel R_1)]} = - \frac{v_I}{[1 + g_m(R_6 \parallel R_1)]} \cdot \frac{R_6}{R_6 + R_1}$$

$$v_o = -g_m v_{gs} R_L = \frac{g_m R_L}{[1 + g_m(R_6 \parallel R_1)]} \cdot \frac{R_6}{R_6 + R_1}$$

Le due formule sono equivalenti

$$A_V = \frac{g_m R_L R_6}{R_6 + g_m R_1 R_6 + R_1} = \frac{g_m R_L R_6}{(R_6 + R_1) + g_m R_1 R_6} = \frac{g_m R_L}{1 + g_m \frac{R_1 R_6}{R_1 + R_6}} \cdot \frac{R_6}{R_1 + R_6}$$

$$A_V = g_m R_L \times \frac{1}{1 + g_m R_1 \parallel R_6} \times \frac{R_6}{R_1 + R_6}$$

↑
NON INVERTENTE

↖ < 1 guadagna meno del "source comune"


$$A_V = \frac{g_m R_L R_6}{R_6 + g_m R_I R_6 + R_I}$$

GATE
COMUNE

per $R_6 \gg R_I$

$$A_V = \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_I} ; \text{ per } g_m \text{ grande} \rightarrow \frac{R_L}{R_I}$$

RESISTENZA DI INGRESSO

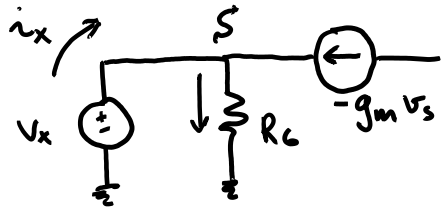

$$i_x = i_{R_6} + g_m v_s$$

$$i_x = \frac{v_x}{R_6} + g_m v_x$$

$$i_x = v_x \left(\frac{1}{R_6} + g_m \right)$$

La resistenza di ingresso
di un common gate \bar{e}

$\frac{1}{g_m} \parallel R_6$ molto bassa, buona
per amplificatori di corrente

$$R_{in} = \frac{v_x}{i_x} = \left(\frac{1 + g_m R_6}{R_6} \right)^{-1} = \frac{R_6}{1 + g_m R_6} = \frac{R_6 \cdot \frac{1}{g_m}}{\frac{1}{g_m} + R_6} = R_6 \parallel \frac{1}{g_m}$$

MOLTO
BASSA



Resistenza di uscita

$$R_{out} = R_D \quad (\text{senza } r_o)$$

$$R_{out\ CG} = r_o \left[1 + g_m (R_G // R_1) \right] // R_D \quad \text{con } r_o \text{ non trascurabile}$$