

Caratteristiche degli amplificatori MOS

<p>Source comune con R_S</p> <p>$R_G = R_1 // R_2; R_L = R_D // R_3$</p> <p>$A_V = - \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_S} \frac{R_G}{R_I + R_G}$</p> <p>$R_{IN} = R_G$</p> <p>$R_{OUT} = r_o (1 + g_m R_S) // R_D$</p> <p>$v_g < 0.2(V_{GS} - V_T) (1 + g_m R_S)$</p>	<p>Drain comune</p> <p>$R_G = R_1 // R_2$</p> <p>$R_L = R_6 // R_3$</p> <p>$A_V = \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_L} \frac{R_G}{R_I + R_G}$</p> <p>$R_{IN} = R_G$</p> <p>$R_{OUT} = (1/g_m) // R_6 \cong 1/g_m$</p> <p>$v_g < 0.2(V_{GS} - V_T) (1 + g_m R_L)$</p>	<p>Gate comune</p> <p>$R_{TH} = R_6 // R_1$</p> <p>$R_L = R_D // R_3$</p> <p>$A_V = \frac{g_m R_L}{1 + g_m R_{th}} \frac{R_6}{R_I + R_6}$</p> <p>$R_{IN} = 1/g_m // R_6 \cong 1/g_m$</p> <p>$R_{OUT} = r_o (1 + g_m R_S) // R_D$</p> <p>$v_g < 0.2(V_{GS} - V_T) (1 + g_m R_{TH})$</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB: R_3 = resistenza di carico esterna; R_1 resistenza da G a massa R_2 resistenza da G a V_{DD}
 R_6 = resistenza di source negli schemi a drain comune e gate comune

LE FORMULE CORRISPONDONO AGLI SCHEMI ELETTRICI SUL RETRO.

