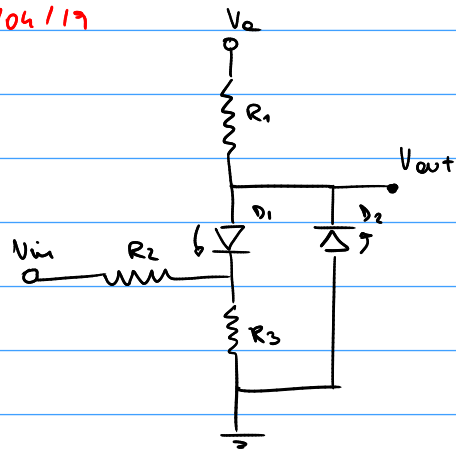


Diode 2017/04/17



D_1, D_2 ideali

$$V_a = 5V$$

$$R_1 = 4k\Omega$$

$$R_2 = R_3 = 2k\Omega$$

$$V_{in} \in [-12; 12]$$


Calcolare la caratteristica $V_{out}(V_{in}) = ?$

V_p off off



Valida per $V_{in} > 10V$

con $V_{out} = 5V$

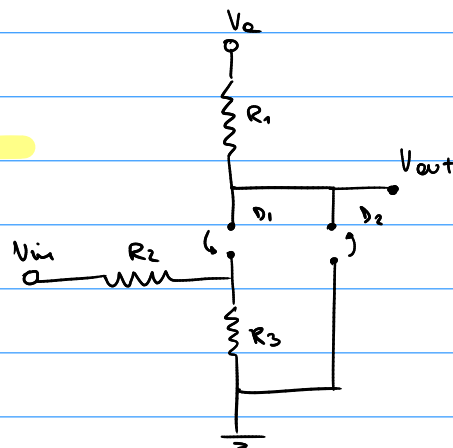

$$V_{out} = V_a$$

$$D_1: V_{out} - \frac{R_3}{R_1 + R_3} V_{in} < 0$$

$$V_{in} > \frac{R_1 + R_3}{R_3} V_a = 10V$$

$$D_2: 0 - V_{out} < 0$$


$$V_a > 0 \quad \checkmark$$

V_p on off



Valida per $V_{in} \in [-10; 10]$
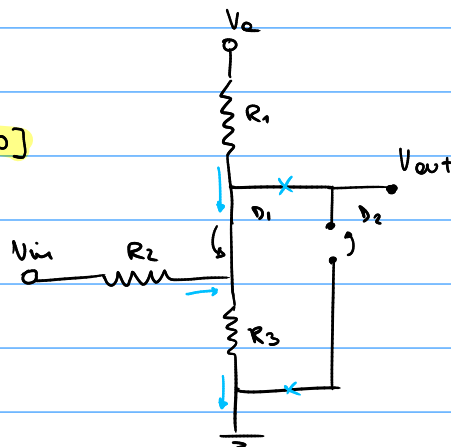
$$\text{con } V_{out} = \frac{V_{in}}{4} + \frac{5}{2}$$



$$I_1 = \frac{V_a - V_{out}}{R_1} \quad I_2 = \frac{V_{in} - V_{out}}{R_2} \quad I_3 = \frac{V_{out}}{R_3}$$

$$I_1 + I_2 = I_3$$

$$\hookrightarrow \frac{V_a - V_{out}}{R_1} + \frac{V_{in} - V_{out}}{R_2} = \frac{V_{out}}{R_3}$$

$$(V_a - V_{out}) R_2 R_3 + (V_{in} - V_{out}) R_1 R_3 = V_{out} R_1 R_2$$

$$V_{out} (R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3) = V_e R_1 R_3 + V_{in} R_1 R_3$$

$$V_{out} = \frac{R_1 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} V_{in} + \frac{R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3} V_e$$

$$= \frac{1}{4} V_{in} + \frac{5}{2}$$

$$D_1: I_1 = \frac{V_e - V_{out}}{R_1} > 0 \rightarrow \frac{1}{4} V_{in} + \frac{5}{2} < V_e$$


$$V_{in} < 4V_e - 10V = 10V$$

$$D_2: 0 - V_{out} < 0 \rightarrow \frac{1}{4} V_{in} + \frac{5}{2} > 0 \rightarrow V_{in} > -10V$$

H_p off on



impossible

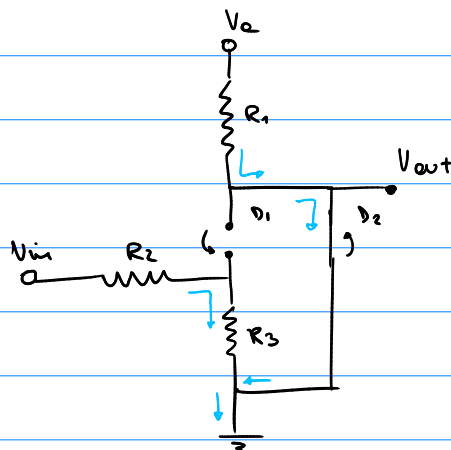

$$V_{out} = 0$$

$$D_1: V_{out} - \frac{R_3}{R_1 + R_3} V_{in} < 0$$

$$V_{in} > 0$$

$$D_2: I_2 = -\frac{V_e}{R_1} > 0$$


$$V_e < 0 \rightarrow \text{impossible}$$

H_p on on



Verificate for $V_{in} < -10V$

can $V_{out} = 0$

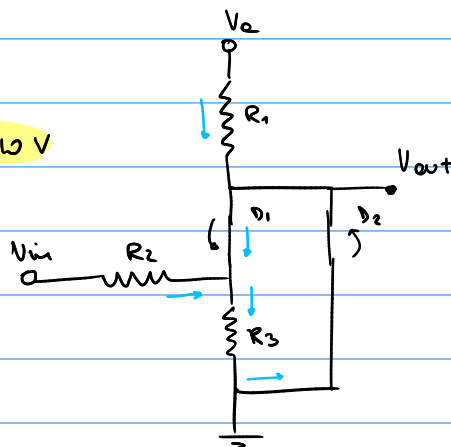

$$V_{out} = 0$$

$$\frac{V_{out} - V_{out}}{R_3} = 0$$

$$D_1: I_1 = I_{R3} - I_{R1} > 0$$


$$= -\frac{V_{in}}{R_2} > 0$$

$$V_{in} < 0$$


$$D_2: I_2 = I_1 - I_{R1} > 0$$

$$= -\frac{V_{in}}{R_2} - \frac{V_e}{R_1} > 0$$

$$V_{in} < -10V$$

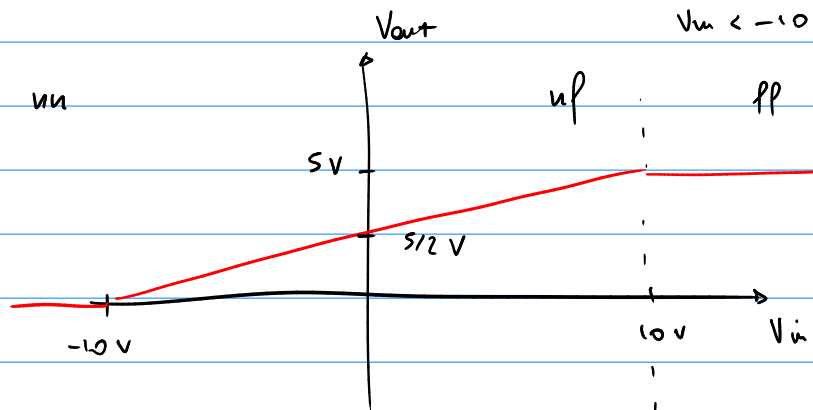


Mosfet 2017/06/15

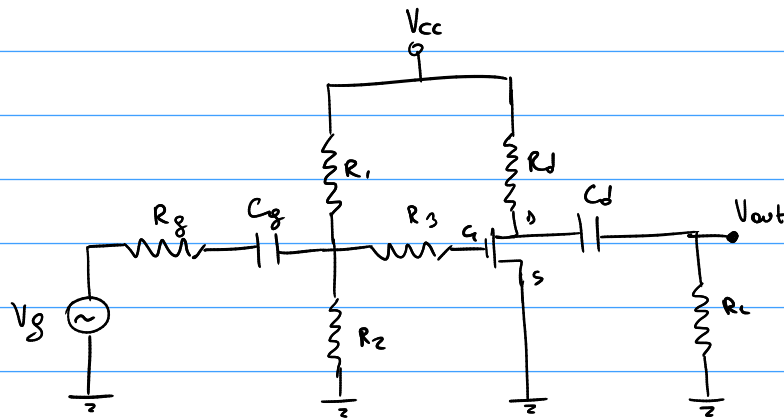

$$\begin{aligned} V_{cc} &= 16V & V_{th} &= 1V \\ R_1 &= 900k\Omega & k_n &= 25 \cdot 10^{-6} A/V^2 \\ R_2 &= 300k\Omega \\ R_3 &= 300k\Omega \\ R_d &= 80k\Omega \\ R_L &= 60k\Omega \\ R_{c1} &= 1k\Omega \end{aligned}$$

1) P.to di riposo

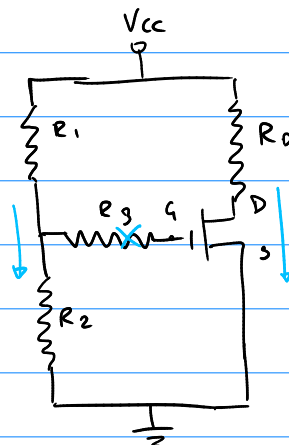


Ipotesi transistor in fase di saturazione: $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_S \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} - 0 \\ &= 4V \\ I_{DS} &= \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 \\ &= 0.1125 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{cc} - I_{DS} R_D \\ &= 10V \end{aligned}$$
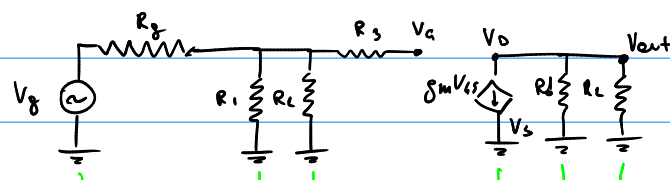
$$\begin{aligned} 2) \quad g_m &= k_n (V_{GS} - V_{th}) \\ &= 7.5 \cdot 10^{-3} S \end{aligned}$$



$$3) \quad R_{in} = R_1 // R_2 \quad R_{out} = R_D$$

$$\quad \quad \quad \downarrow \quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = 215 \text{ k}\Omega \quad \quad \quad = 80 \text{ k}\Omega$$

$$4) \quad V_G = V_{in}$$

$$V_{out} = -g_m V_{GS} R_D$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = -g_m (V_G - V_S) R_D$$


$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = -g_m R_D V_{in}$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = -6 V_{in} \quad A_v = -6$$

Diode: 2017/06/15

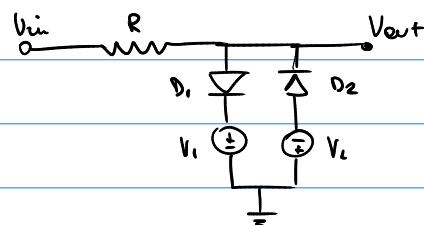

$$V_1 = V_2 = 5 \text{ V}$$


$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{in} \in [-10; 10]$$

Hp off off
↓

Valida per $V_{in} \in [-5; 5]$

con $V_{out} = V_{in}$

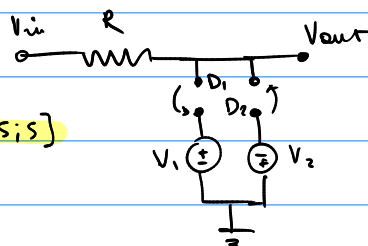


$$V_{out} = V_{in}$$

$$D_1: V_{out} - V_1 < 0 \rightarrow V_{in} > 5 \text{ V}$$

$$D_2: -V_2 - V_{out} < 0 \rightarrow V_{in} > -5 \text{ V}$$

Hp on off
↓

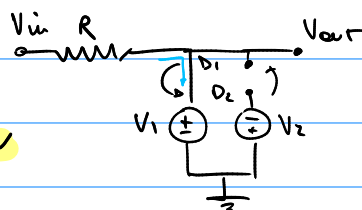Verificata per $V_{in} > 5 \text{ V}$
con $V_{out} = 5 \text{ V}$



$$I_1 = \frac{V_{in} - V_1}{R}$$

$$V_{out} = V_{in} - I_1 R$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = V_{in} - (V_{in} - V_1)$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad = V_1$$


$$D_1: I_1 = \frac{V_{in} - V_1}{R} > 0 \rightarrow V_{in} > 5 \text{ V}$$

$$D_2: -V_2 - V_{out} < 0 \rightarrow V_{out} > -5 \text{ V}$$

H_p off on
↓

Verificare per $V_{in} < -SV$

con $V_{out} = -SV$

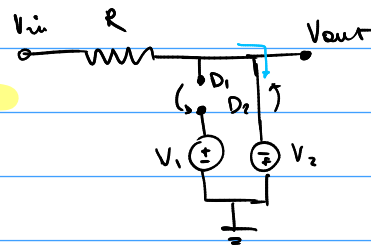

$$I_2 = -\frac{V_{in} + V_2}{R}$$



$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{in} - (-I_2)R \\ &= V_{in} - V_{in} - V_2 \\ &= -SV \end{aligned}$$

$$D_1: V_{out} - V_1 < 0 \rightarrow -SV < 0$$


$$D_2: I_2 = -\frac{V_{in} + V_2}{R} > 0 \quad V_{in} < -SV$$

H_p on on
↓


impossibile

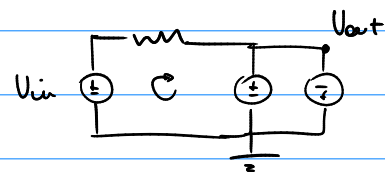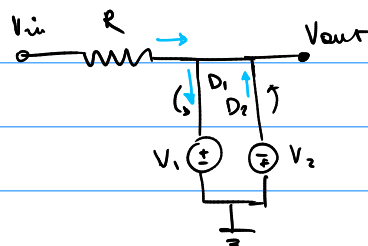
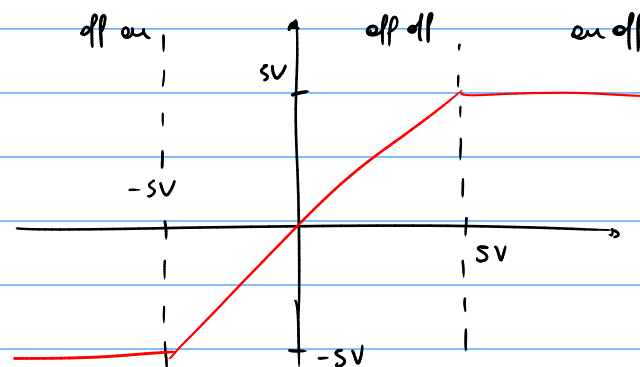
$$\begin{cases} V_{in} - V_1 = I_2 R \\ V_1 + V_2 = 0 \rightarrow \text{impossibile} \end{cases}$$




Maxjet 2017/02/13

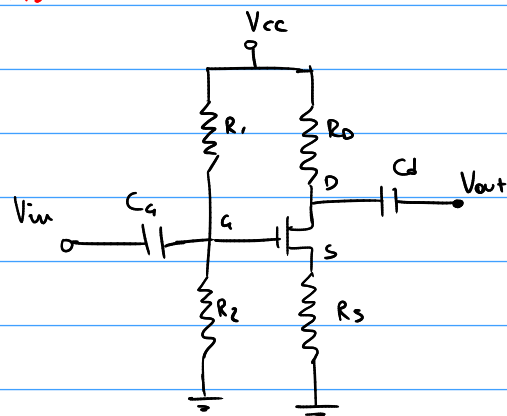

$$\begin{aligned} V_{cc} &= 10V & V_{th} &= 1.5V \\ R_1 &= 1M\Omega & k_n &= 25 \mu A/V^2 \\ R_2 &= 800k\Omega \\ R_3 &= 10k\Omega \\ R_D &= 100k\Omega \end{aligned}$$

1)

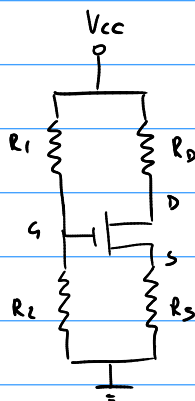

$$\begin{aligned} V_{gs} &= V_g - V_s \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} - R_s I_{Ds} \\ &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} - \frac{1}{2} k_n (V_{gs} - V_{th})^2 R_s \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} k_n R_s V_{gs}^2 + (1 - k_n R_s V_{th}) V_{gs} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} + \frac{1}{2} k_n R_s V_{th}^2 = 0$$

$$0.125 V_{gs}^2 + 0.625 V_{gs} - 3.05 = 0$$

$$V_{gs} = \begin{cases} 3.04V \\ -8.04V \end{cases}$$

Perché il transistor sia acceso $V_{gs} > V_{th}$, scegli $V_{gs} = 3.04V$


$$\begin{aligned} I_{Ds} &= \frac{1}{2} k_n (V_{gs} - V_{th})^2 \\ &= 0.03mA \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{ds} &= V_{cc} - I_{Ds} (R_D + R_s) \\ &= 6.7V \end{aligned}$$

Perché il transistor sia in fase di saturazione $V_{ds} > V_{gs} - V_{th} \rightarrow$ Verificato

$$2) \quad g_m = k_n (V_{GS} - V_{th})$$

$$= 2.85 \cdot 10^{-5} \text{ S}$$

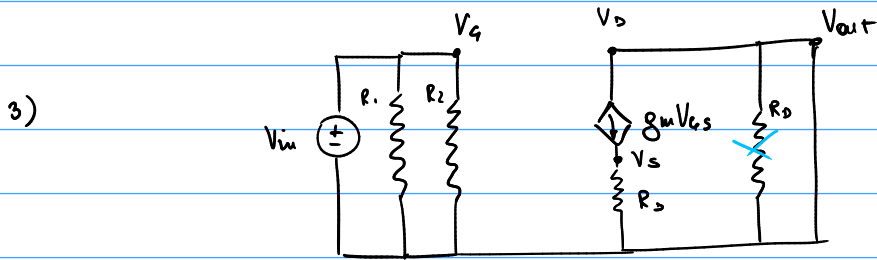


$$R_{in} = R_1 // R_2 = 333.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = R_D = 100 \text{ k}\Omega$$

$$4) \quad \begin{array}{l|l|l} V_G = V_{in} & V_{GS} = V_G - V_S & V_{out} = -g_m V_{GS} R_S \\ V_S = R_S g_m V_{GS} & = \left(1 - \frac{R_S g_m}{1 + R_S g_m}\right) V_{in} & = -\frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} V_{in} \\ = R_S g_m (V_G - V_S) & = \frac{1}{1 + R_S g_m} V_{in} & A_v = -\frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \\ V_S = \frac{R_S g_m}{1 + R_S g_m} V_{in} & & \end{array}$$

Diadi 2017/02/13

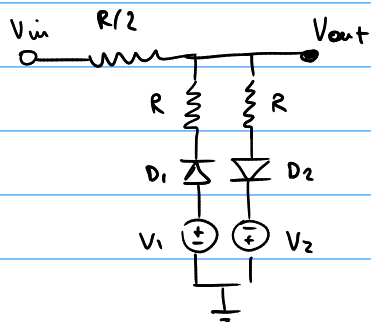


$$V_1 = V_2 = 5V$$

$$R = 5 \text{ k}\Omega$$

$$V_{in} \in [-15; 15]$$

Hp off off

↳ impossibile

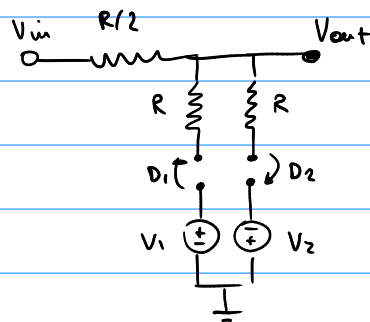

$$V_{out} = V_{in}$$

$$D_1: V_1 - V_{out} < 0 \rightarrow V_{in} > 5V$$


$$D_2: V_{out} + V_2 < 0 \rightarrow V_{in} < -5V$$

H_p on off



Verificato per $V_{in} < -10V$

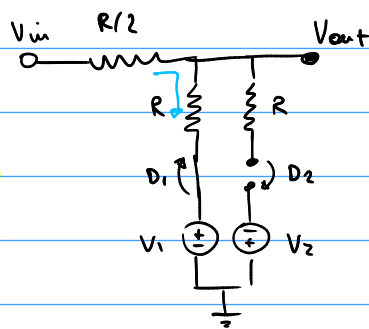con $V_{out} = \frac{2}{3}V_{in} + \frac{5}{3}V$



$$I_1 = - \frac{V_{in} - V_1}{R + \frac{R}{2}}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{in} - (-I_1) \frac{R}{2} \\ &= V_{in} - \frac{V_{in} - V_1}{3} + \frac{V_1}{3} \\ &= \frac{2}{3}V_{in} + \frac{5}{3}V \end{aligned}$$

$$D_1: I_1 = - \frac{V_{in} - V_1}{\frac{3}{2}R} > 0 \rightarrow V_{in} < 5V$$


$$D_2: V_{out} + V_2 < 0 \rightarrow \frac{2}{3}V_{in} + \frac{5}{3} + 5 < 0 \rightarrow V_{in} < -10V$$

H_p off on



Verificato per $V_{in} > 10V$

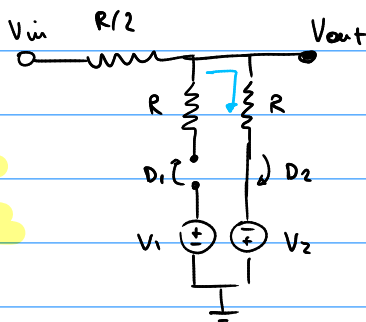con $V_{out} = \frac{2}{3}V_{in} - \frac{5}{3}V$



$$I_2 = \frac{V_{in} + V_2}{\frac{3}{2}R}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{in} - I_2 \frac{R}{2} \\ &= V_{in} - \frac{V_{in} + V_2}{3} - \frac{V_2}{3} \\ &= \frac{2}{3}V_{in} - \frac{5}{3}V \end{aligned}$$

$$D_1: V_1 - V_{out} < 0 \rightarrow V_1 - \frac{2}{3}V_{in} + \frac{5}{3} < 0 \rightarrow V_{in} > 10V$$


$$D_2: I_2 = \frac{V_{in} + V_2}{\frac{3}{2}R} > 0 \rightarrow V_{in} > -5V$$

H_p on on



Verificato per $V_{in} \in [-10; 10]$

con $V_{out} = \frac{V_{in}}{2}$

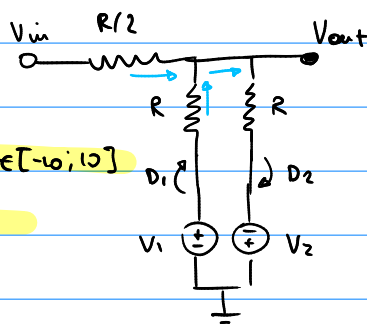

$$I = \frac{V_{in} - V_{out}}{R/2}$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_{out}}{R}$$

$$I_2 = \frac{V_{out} + V_2}{R}$$

$$I + I_1 = I_2$$

$$\frac{V_{in} - V_{out}}{R/2} + \frac{V_1 - V_{out}}{R} = \frac{V_{out} + V_2}{R}$$


$$2V_{in} - 2V_{out} + V_1 - V_{out} = V_{out} + V_2$$

$$4V_{out} = 2V_{in} + V_1 - V_2$$


$$V_{out} = \frac{V_{in}}{2}$$

$$D_1: I_1 = \frac{V_1 - V_{out}}{R} > 0 \rightarrow V_1 - \frac{V_{in}}{2} > 0 \quad V_{in} < 10V$$

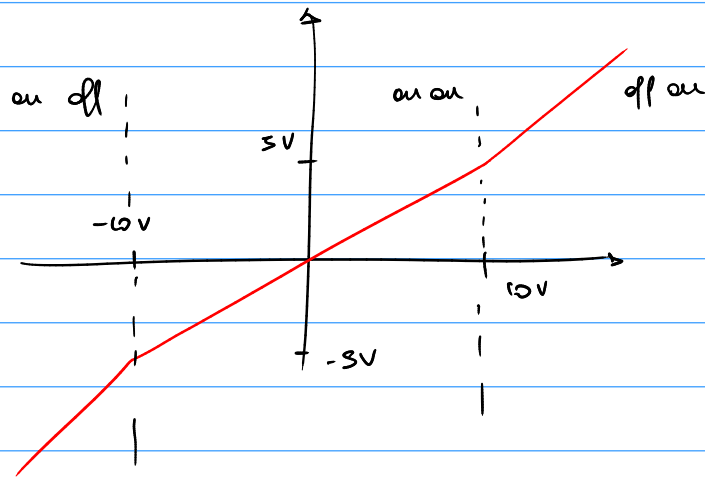
$$D_2: I_2 = \frac{V_{out} + V_2}{R} > 0 \rightarrow \frac{V_{in}}{2} + V_2 > 0 \quad V_{in} > -10V$$



Mosfet 2012/02/23

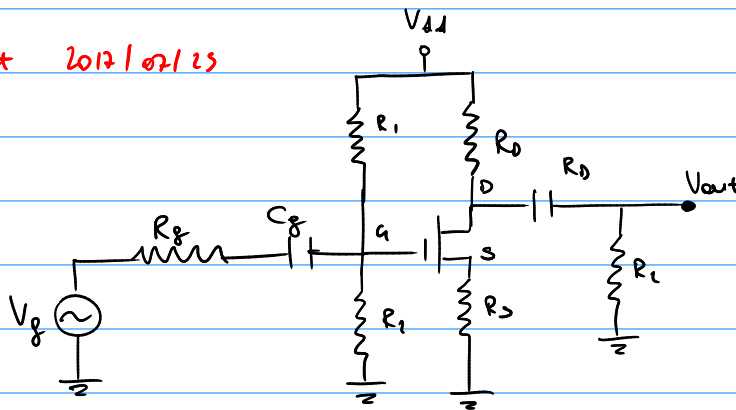

1) P.to di lavoro

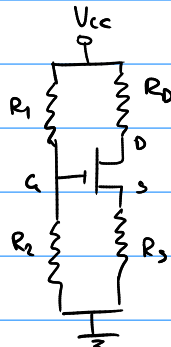

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{dd}$$

$$V_S = R_S I_{D_S}$$

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{dd} - \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2 R_S$$

$$\frac{1}{2} k_n R_S V_{GS}^2 + (1 - k_n V_{th} R_S) V_{GS} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{dd} + \frac{1}{2} k_n R_S V_{th}^2 = 0$$

$$0.125 V_{GS}^2 + 0.75 V_{GS} - 2.56 = 0$$

$$V_{GS} = \begin{cases} 2.61 \\ -8.61 \end{cases}$$

Perché Q_1 sia acceso $V_{GS} > V_{th} \rightarrow$ scelgo $V_{GS} = 2.61$

$$I_{OS} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$\downarrow$$

$$= 0.025 \text{ mA}$$

Q_1 è in fase di sat. se $V_{DS} > V_{GS} - V_{th}$

\rightarrow verificato \checkmark

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DS} (R_D + R_S)$$

$$\downarrow$$


$$= 14.25 \text{ V}$$

2) $g_m = k_n (V_{GS} - V_{th})$

$$\downarrow$$

$$= 3.53 \cdot 10^{-5}$$

3)

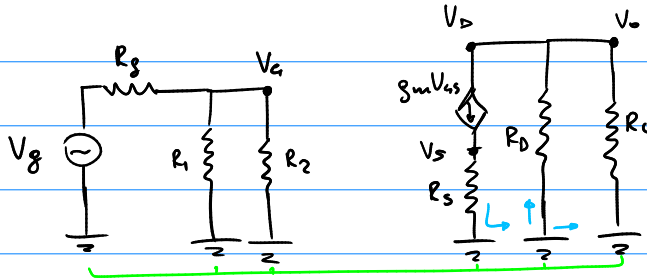

$$R_{in} = R_1 \parallel R_2$$

$$\downarrow$$

$$= 80 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = R_D = 60 \text{ k}\Omega$$

4) $P_D = R_D I_D^2$

$$\downarrow$$

$$= R_D \left(\frac{R_C}{R_D + R_C} g_m V_{GS} \right)^2$$

$$\downarrow$$

$$= 2.57 \cdot 10^{-4} \text{ W}$$

5) $V_{out} = -R_D g_m V_{GS}$

$$\downarrow$$

$$= -R_D \frac{g_m}{1 + g_m R_S} V_{in}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S$$


$$\downarrow$$

$$= V_{in} - g_m V_{GS} R_S$$

$$V_{GS} = \frac{1}{1 + g_m R_S} V_{in}$$

$$A_v = - \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$


Diodi: 2017/02/25

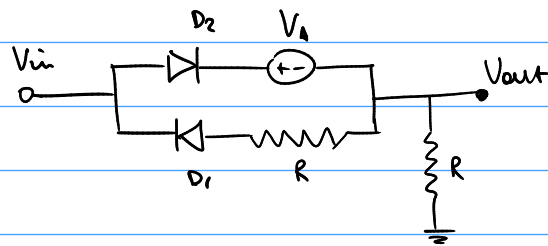

H_p off off :

↓

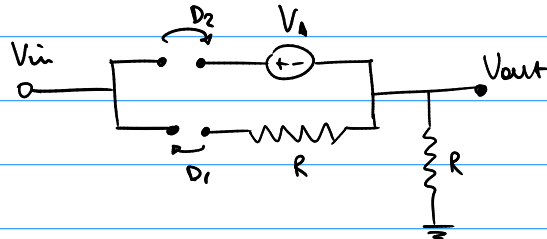Verificato per
 $V_{in} \in [-0.7; 5.7]$
 con $V_{out} = 0$



$$V_{out} = 0$$


$$D_1: 0 - V_{in} < V_s \rightarrow V_{in} > -0.7V$$

$$D_2: V_{in} - V_s < V_s \rightarrow V_{in} < 5.7V$$

H_p on off

↓

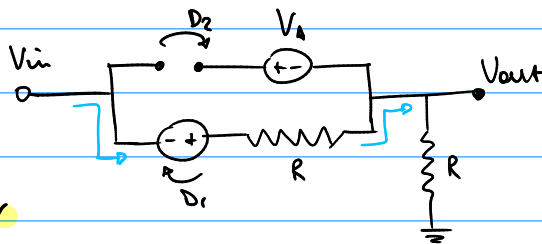Verificato per $V_{in} < -0.7V$
 con $V_{out} = \frac{V_{in}}{2} + 0.35V$



$$I_1 = -\frac{V_{in} + V_s}{2R}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{in} + V_s - (-I_1)R \\ &= V_{in} + V_s - \frac{V_{in}}{2} - \frac{V_s}{2} \\ &= \frac{V_{in}}{2} + 0.35V \end{aligned}$$


$$D_1: I_1 = -\frac{V_{in} + V_s}{2R} > 0 \rightarrow V_{in} < -0.7$$

$$D_2: V_{in} - V_s < V_s \rightarrow V_{in} < 5.7$$

H_p off on

↓

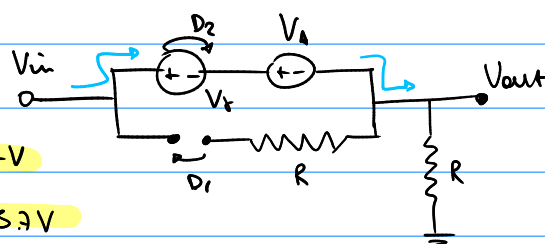Verificato per $V_{in} > 5.7V$
 con $V_{out} = V_{in} - 5.7V$



$$I_2 = \frac{V_{in} - V_D - V_A}{R}$$


$$V_{out} = V_{in} - V_D - V_A \\ = V_{in} - 5.7V$$

$$D_1: V_{out} - V_{in} < V_D \rightarrow -5.7 < V_D \text{ ok}$$

$$D_2: I_2 = \frac{V_{in} - V_D - V_A}{R} > 0 \rightarrow V_{in} > 5.7V$$

hp ou au

impossible

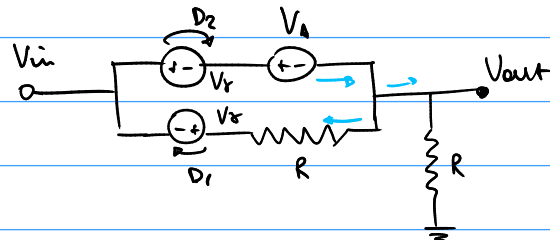

$$V_{out} = V_{in} - V_D - V_A$$

$$I_1 = \frac{V_{out} - V_D - V_{in}}{R} \\ = \frac{V_{in} - V_D - V_A - V_D - V_{in}}{R} \\ = -\frac{2V_D + V_A}{R}$$

$$D_1: I_1 = -\frac{2V_D + V_A}{R} > 0 \rightarrow \text{impossible}$$

