

1) $V_{AB} = ?$

2) I_{Ag} (in corto) = ?

$$1) \quad V_B - V_A = I_3 R_3 + I_3 R_4$$

$\hookrightarrow 0$ (in punto in A c'è un aperto (7-0))

$$= I_3 R_3$$
$$= V_{A'B}$$

$$\begin{aligned} V_{AB} &= I_2 R_2 + V_G + I_1 R_1 \\ &\quad \hookrightarrow I_1 = I_2 = I_A \\ &= I_A (R_1 + R_2) + V_G \\ &= \frac{V_{AB}}{R_3} (R_1 + R_2) + V_G \end{aligned}$$


$$V_B - V_A = V_{A'B}$$

$$= \frac{V_A}{1 + \frac{R_1 + R_2}{R_3}}$$

$$= \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_A$$

$$2) \quad V_{B6} (\text{in } \text{cm}^2) = \frac{R_2 \parallel R_4}{R_1 + R_2 + R_3 \parallel R_4} V_4$$
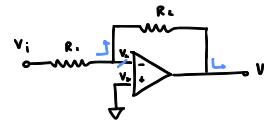
$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{R_1 + R_2 + R_3 \parallel R_4} = \frac{(R_3 \parallel R_4) R_4}{R_1 + R_2 + R_3 \parallel R_4} V_C$$



A_v = ?

$$V_i - V_- = R_1 I$$

$$\hookrightarrow v_- = v_+ = 0$$

$$V_i = R_1 I$$

$$V_- - V_o = R_2 I$$


$$V_o = -R_z I$$

$$R_i = R_d$$

$$R_0 = 0 \quad (\text{perché ??})$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_2 I}{R_1 I} = -\frac{R_2}{R_1}$$

2)

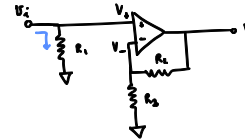

$$V_i - 0 = R_i I_i \quad (= V_+ = V_-)$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_0}{R_2} = \frac{0 - V_0}{R_2 + R_3}$$

$$\frac{V_o}{R_2} - \frac{V_o}{R_2 + R_3} = \frac{V_i}{R_2}$$

$$V_o \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1 + R_3} \right) = \frac{V_i}{R_1}$$

$$V_o = \frac{R_1 + R_3}{R_3} V_i$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_1 + R_3}{R_3}$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_1$$


$$R_o = \frac{V_o}{I}$$

1.

$$\frac{V_- - V_+}{R_2}$$

$$= \frac{R_2 V_0}{V_i - V_0} \quad (??)$$

31

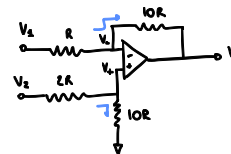

$A_{v_1} = ?$ $A_{v_2} = ?$

$$R_{i_4} = ? \quad R_{i_3} = ?$$

Guadagno per V_d :

$$A_{v_1} = -\frac{10R}{R} = -10$$


Guadagno per V_L :

$$A_v = \frac{5}{6} \left(1 + \frac{10R}{R} \right) = \frac{55}{6}$$


Guadagno invertente Guadagno non invertente

$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

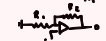


3)

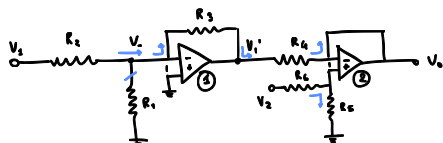

$$V_1^{(1)} = V_1^{(1)} = 0$$

$$I_1 = \frac{V_1 - 0}{R_1}$$

$$V_1' = -\frac{R_3}{R_1} V_1$$

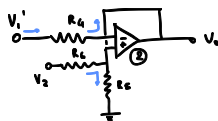

$$V_1' - V_0 = R_4 I_4$$

$$I_4 = \frac{V_1'}{R_4}$$

$$-\frac{R_3}{R_1} V_1 - V_0 = \frac{R_4}{R_1} V_1$$

$$V_0 = -\frac{R_3 + R_4}{R_1} V_1$$

$$A_V^{(1)} = -\frac{R_3 + R_4}{R_1}$$

$$V_1^{(2)} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_1$$


$$A_V^{(2)} = \frac{R_5}{R_5 + R_6} \left(1 + \frac{0}{R_6} \right)$$

$$R_{in}^{(1)} = R_1$$

$$R_{in}^{(2)} = \frac{V_1^{(2)}}{I_1^{(2)}} = \frac{\frac{R_3}{R_3 + R_4} V_1}{\frac{V_1}{R_1}} = \frac{R_3}{R_3 + R_4}$$

E3 PDF Amogus

1)

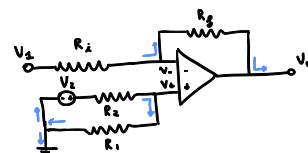

$$A_1 = -\frac{R_3}{R_1}$$

$$V_0 - 0 = R_4 I_2$$

$$V_0 = R_4 I_2$$

$$V_0 = I_2 (R_1 + R_2)$$

$$I_2 = \frac{V_0}{R_1 + R_2}$$

$$V_0 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_1 \quad (= V_-)$$

$$A_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right)$$

$$A_V = \frac{A_1 + A_2}{2}$$

$$A_{out} = A_1 + A_2$$

$$CMRR = 20 \log \left| \frac{A_V}{A_{out}} \right|$$


$$I_0 = \frac{V_0}{R_3}$$

$$A_V = \frac{A_1 + A_2}{2}$$

$$A_{out} = A_1 + A_2$$

$$CMRR = 20 \log \left| \frac{A_V}{A_{out}} \right|$$

2)

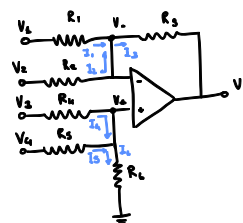

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$I_0 = I_4 + I_5$$

$$V_0 = I_0 R_6$$

$$= R_6 (I_4 + I_5)$$

$$= R_6 \left(\frac{V_4 - V_0}{R_4} + \frac{V_5 - V_0}{R_5} \right)$$

$$V_0 = \frac{R_6}{R_4} V_4 - \frac{R_6}{R_4} V_0 + \frac{R_6}{R_5} V_5 - \frac{R_6}{R_5} V_0$$

$$V_0 \left(1 + \frac{R_6}{R_4} + \frac{R_6}{R_5} \right) = \frac{R_6}{R_4} V_4 + \frac{R_6}{R_5} V_5$$

$$V_0 = \frac{\frac{R_6}{R_4} V_4 + \frac{R_6}{R_5} V_5}{1 + \frac{R_6}{R_4} + \frac{R_6}{R_5}}$$

$$V_0 = V_-$$

$$V_- - V_0 = I_3 R_1$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_-}{R_1}$$

$$V_- = V_0 - (I_1 + I_2) R_1$$

$$I_2 = \frac{V_2 - V_-}{R_2}$$


$$V_0 = V_- - \frac{R_1}{R_1} (V_1 - V_-) - \frac{R_1}{R_2} (V_2 - V_-)$$

$$= A_1 V_1 + A_2 V_2 + A_3 V_3 + A_4 V_4$$

$$A_1 = -\frac{R_3}{R_1} \quad A_2 = \frac{R_3 R_4}{R_4 R_5 + R_5 R_1 + R_1 R_2} \left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right)$$

$$A_3 = -\frac{R_3}{R_2} \quad A_4 = \frac{R_4 R_6}{R_4 R_5 + R_5 R_1 + R_1 R_2} \left(1 + \frac{R_3}{R_1} + \frac{R_3}{R_2} \right)$$

3)

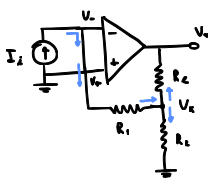

a) $\frac{I_2}{I_1} = ?$
b) $\frac{V_0}{I_1} = ?$

a)

$$V_i = I_2 R_1 = I_2 R_1$$

$$V_i - V_0 = R_2 I_2$$

$$I_2 = I_1 = \frac{V_i}{R_1} = \frac{R_2}{R_1} I_1$$

$$I_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) I_1$$

$$\frac{I_2}{I_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

b)

$$I_2 R_1 - V_0 = R_2 I_2$$

$$I_2 = I_1 - I_2$$


$$= R_2 \left(I_1 - \frac{R_2}{R_1} I_1\right)$$

$$= R_2 I_1 \left(1 - \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$I_1 \left(R_1 - R_2 \left(1 - \frac{R_2}{R_1}\right)\right) = V_0$$

$$\frac{V_0}{I_1} = R_1 - R_2 \left(1 - \frac{R_2}{R_1}\right)$$

4)

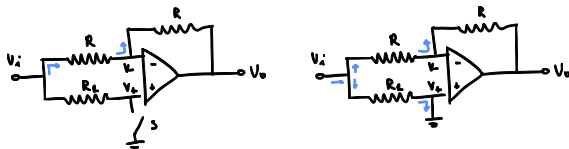

a) S aperto:

$$A_1 = -\frac{R}{R} = -1$$

$$A_2 = 1 + \frac{R}{R}$$

$$V_0 = A_1 V_i + A_2 V_i$$

$$= V_i$$

$$A = 1$$

b)

$$V_i = I_1 R_1$$

$$I_1 = \frac{V_i}{R_1}$$

$$V_i - V_0 = I_1 (R_1 + R_2)$$

$$V_i - V_0 = 0 \rightarrow R_1 = R_2 I_1$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1} I_1$$

$$= \frac{R_2}{R_1} \frac{V_i}{R_1}$$

$$= \frac{R_2}{R_1^2} V_i$$


$$V_i - V_0 = \frac{V_i}{R_1} R_2$$

$$= 2 V_i$$

$$V_0 = -V_i$$

$$A = -1$$

5)

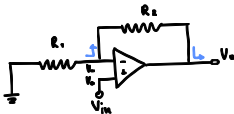

R_1
 A_v
 P_o
 $V_{in} = ?$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1} \rightarrow R_2 = R_1 (A_v - 1)$$

$$P_o = V_o I_o$$

$$= A_v V_{in} I_o$$

$$= A_v \frac{V_{in}^2}{R_1}$$

$$V_{in} = \sqrt{\frac{P_o R_1}{A_v}}$$


$$V_o - V_{in} = R_2 I_o$$

$$I_o = \frac{A_v V_{in} - V_{in}}{R_1 (A_v - 1)}$$

$$= \frac{V_{in} (A_v - 1)}{R_1 (A_v - 1)}$$

$$= \frac{V_{in}}{R_1}$$

6)

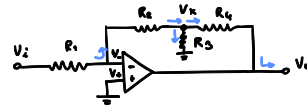

$$I_1 = \frac{V_i}{R_1} = I_2 = I_3 + I_4$$

$$-V_{in} = R_2 I_2 \rightarrow V_{in} = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

$$I_3 = \frac{V_x}{R_3}$$

$$I_4 = \frac{V_x - V_0}{R_4}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = \frac{V_x}{R_3} + \frac{V_x - V_0}{R_4}$$


$$= -\frac{R_2}{R_1 R_3} V_i - \frac{R_2}{R_1 R_4} V_i - \frac{V_0}{R_4}$$

$$V_0 = -\frac{R_4}{R_1} \left(1 + \frac{R_2}{R_3} + \frac{R_2}{R_4}\right) V_i$$

$$A_v = -\frac{R_4}{R_1} \left(1 + \frac{R_2}{R_3} + \frac{R_2}{R_4}\right)$$

fissso A_v a -120 e vedo per quale R_3 l'espressione si soddisfa o ci si avvicina di più

7)

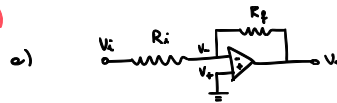


$$A_v = -\frac{R_f}{R_i}$$

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_i}{\frac{V_i}{R_i}} = R_i$$

$$R_{out} = \frac{V_{out}}{I_{out}} = \frac{-V_0}{-\frac{V_0}{R_f}} = R_f$$

b)

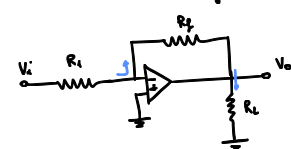


$$A_v = -\frac{R_f}{R_i} \quad \left(I = \frac{-V_0}{R_f} = \frac{V_i}{R_i} \rightarrow V_0 = -\frac{R_f}{R_i} V_i\right)$$

Lo R_i non cambia il guadagno

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_i}{\frac{V_i}{R_i}} = R_i$$

$$R_{out} = \frac{V_{out}}{I_{out}} = \frac{-V_0}{-\frac{V_0}{R_f}} = R_f$$

c)

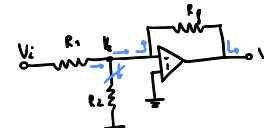

$$V_i = R_1 I_1$$

$$I_2 = \frac{V_i}{R_2} \quad (V_1 = V_0 = V_2 = 0)$$


$$= 0$$

$$A_v = -\frac{R_f}{R_1}$$

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_i}{\frac{V_i}{R_1}} = R_1$$

$$R_{out} = \frac{V_{out}}{I_{out}} = \frac{-V_0}{-\frac{V_0}{R_f}} = R_f$$

d)

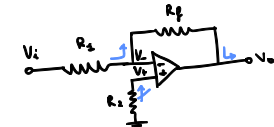

$$V_0 = I_1 R_2 \quad (I_2 = 0)$$


$$= 0$$

$$A_v = -\frac{R_f}{R_1}$$

$$R_{in} = R_1$$

$$R_{out} = R_f$$

8)

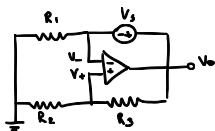

$$V_o = \frac{R_4}{R_2 + R_4} V_o$$

$$V_o - V_o = V_s$$

$$V_o \left(1 - \frac{R_4}{R_2 + R_4} \right) = V_s$$

$$V_o = \frac{R_2 + R_4}{R_4} V_s$$

$$V_o = V_s = V_o - V_s$$


$$= \left(\frac{R_2 + R_4}{R_4} - 1 \right) V_s$$

$$= \frac{R_2}{R_4} V_s$$

$$P_s = V_s I_s$$

$$= - \frac{V_o V_s}{R_1}$$

9)

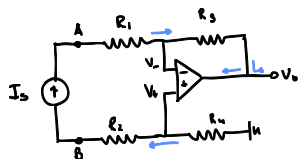

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_s$$

$$\frac{V_1 - V_2}{R_1} = \frac{V_1 - V_2}{R_2} = \frac{V_2 - V_o}{R_3} = \frac{-V_o}{R_4} = I_s$$

$$V_1 = -R_2 I_s$$

$$V_2 = V_1 + R_1 I_s$$

$$= (R_1 - R_2) I_s$$


$$(V_1 = V_2)$$

$$V_o = V_2 - R_3 I_s$$

$$V_o = V_1 - R_4 I_s$$

$$= -(R_3 + R_4) I_s$$

$$= -(R_1 + R_2) I_s$$

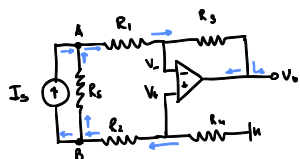

$$I_s = I_s + \frac{V_o - V_1}{R_3}$$

$$\frac{V_1 - V_2}{R_1} = \frac{V_1 - V_2}{R_2} = \frac{V_2 - V_o}{R_3} = \frac{-V_o}{R_4} = I_s$$

$$\begin{cases} \frac{V_1 - V_2}{R_1} = I_s + \frac{V_o - V_1}{R_3} \\ -\frac{V_o}{R_4} = I_s + \frac{V_2 - V_o}{R_3} \\ \frac{V_1 - V_2}{R_1} = I_s + \frac{V_2 - V_1}{R_2} \end{cases} \rightarrow 3 \text{ eq. avec 3 inconn. } (V_1 = V_2; V_1, V_2)$$

$$V_1 = V_2 = \dots$$

$$V_1 = \dots$$

$$V_2 = \dots$$

$$V_o = -(R_3 + R_4) \left(I_s + \frac{V_o - V_1}{R_3} \right)$$

